



ESCOLA DE ENGENHARIA  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA  
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS  
PROF. HERMES AGUIAR MAGALHÃES

**SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO  
PARA BIBLIOTECAS**

Guilherme de Souza Campos  
Yan Víctor Gomes Ferreira

Belo Horizonte  
Junho de 2022

## Introdução

No ambiente de uma biblioteca, é fundamental existir uma forma eficiente e segura de realizar o empréstimo e a devolução de livros. Na biblioteca da Escola de Engenharia da UFMG, a forma vigente como isso é feito se baseia em uma recepção na qual o usuário da biblioteca precisa passar para negociar o empréstimo ou devolução do livro com uma bibliotecária. Porém, por ser simples e repetitiva, a tarefa de realização do empréstimo ou devolução de um livro é passível de automatização, dispensando a presença de funcionários na recepção da biblioteca durante todo o seu período de funcionamento e, assim, representando uma possibilidade de redução de custos para a universidade. Diante disso, o presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de projetar um sistema digital capaz de automatizar o empréstimo e a devolução de livros.

Como o sistema foi desenvolvido baseado na forma de funcionamento da biblioteca da Escola de Engenharia, um dos pilares do seu funcionamento é a chipagem de todos os livros do acervo da biblioteca, como ocorre no ambiente em questão. A nível de simplificação, o grupo definiu essa chipagem como sendo feita de forma com que cada livro emita um sinal de rádio único, com um **código binário de 16-bits**. Esse código pode ser lido por um sistema de portais antifurto, ilustrados na Fig. 1, equipados com um alarme que dispara se um aluno tentar sair da biblioteca com um livro cujo empréstimo ainda não foi realizado.



*Figura 1 – Sistema de Portais Antifurto*

Tomando como inspiração a tecnologia dos caixas eletrônicos que, no ambiente bancário, permitem ao cliente realizar as operações que deseja sem o intermédio de um funcionário do banco, o sistema desenvolvido pelo grupo funciona como um “caixa eletrônico para livros”, orientando o usuário da biblioteca na realização do empréstimo ou da devolução de uma obra e controlando o sistema antifurtos para evitar que um livro saia da biblioteca sem antes ser emprestado.

Para a utilização desse “caixa eletrônico”, ainda, cada aluno possui um **cartão que armazena um vetor de 32-bits**, sendo os primeiros 16-bits correspondentes ao seu número de identificação e os últimos 16-bits correspondentes a um código, que pode ser o código do livro que ele deve à biblioteca, no caso de ele estar em débito, ou um vetor de zeros, no caso de ele não estar em débito.

## **Componentes do sistema**

Para realizar as funções desejadas, o sistema conta com um processador e componentes periféricos, cujas conexões estão representadas no diagrama de blocos da Fig. 2:

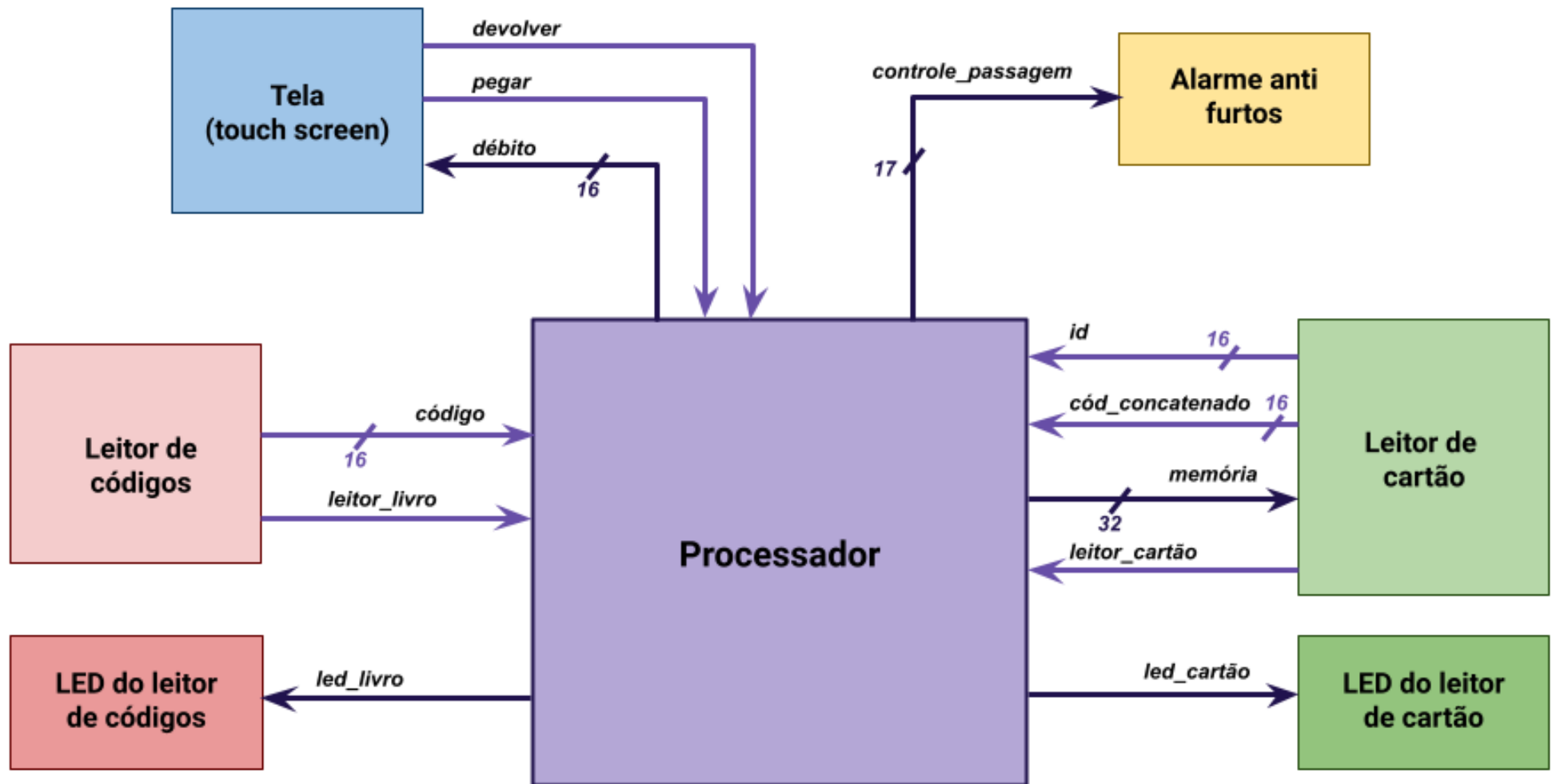


Figura 2 - Diagrama de Blocos do Sistema

Os componentes periféricos do sistema permitem a sua interação com o usuário e com o mundo externo, sendo eles:

- **Leitor de Cartão:**

- Permite ao sistema ler as informações armazenadas no cartão do aluno – ou seja, o seu número de identificação e o código do livro (ou vetor de zeros) associado a ele – e sobrescrever essas informações quando necessário.
- Entradas:
  - *memória* (32-bits): valor que é armazenado na memória do cartão após o empréstimo ou devolução de um livro. Se foi feito um empréstimo, é armazenado na memória o número de identificação do aluno (16-bits) concatenado com o código do livro emprestado (16-bits). Se foi feita uma devolução, é armazenado na memória o número de identificação do aluno concatenado com um vetor de zeros (16-bits).
- Saídas:
  - *id* (16-bits): número de identificação do aluno, correspondendo aos primeiros 16-bits armazenados na memória do cartão lido.
  - *cód\_concatenado* (16-bits): código concatenado ao número de identificação do aluno na memória do cartão. Se ele deve algum livro à biblioteca, esse código corresponde ao código do livro. Se não, o código é um vetor de zeros.

- **Leitor de Códigos:**

- Permite ao sistema ler o código do livro que o aluno quer pegar ou devolver à biblioteca
- Entradas: –
- Saídas:
  - *código* (16-bits): código associado exclusivamente ao livro que foi aproximado do leitor

- **Alarme Anti Furtos:**

- Impede que o aluno saia da biblioteca com um livro cujo empréstimo ainda não foi realizado.
- Entradas:

- *controle\_passagem* (17-bits): código correspondente à concatenação de 1 bit de controle ao código de um livro. Se o bit concatenado for igual a '1', o alarme permite a passagem do livro. Se o bit for igual a '0' a passagem é impedida.
  - Saídas: -
- **LEDs de Orientação:**
  - Apontam ao aluno quando inserir o cartão ou aproximar o livro dos leitores da máquina.
  - Entradas:
    - *led\_cartão* (1-bit): entrada que controla o estado do LED referente ao leitor de cartão. Se o bit for igual a '1', o LED acende, indicando que o aluno deve inserir o cartão no leitor. Se for igual a '0', o LED apaga, indicando que o aluno pode retirar o cartão.
    - *led\_livro* (1-bit): entrada que controla o estado do LED referente ao leitor de códigos. Se o bit for igual a '1', o LED acende, indicando que o aluno deve aproximar o livro do leitor. Se for igual a '0', o LED apaga, indicando que o aluno pode afastar o livro do leitor.
  - Saídas: -
- **Tela Touchscreen:**
  - Interface de interação entre o aluno e a máquina.
  - Entradas:
    - *débito* (16-bits): saída correspondente ao código do livro que o aluno deve à biblioteca. O código é impresso na tela.
  - Saídas:
    - *pegar* (1-bit): entrada que, se em nível lógico alto, indica que o aluno escolheu pegar um livro.
    - *devolver* (1-bit): entrada que, se em nível lógico alto, indica que o aluno escolheu devolver um livro.

## Implementação do sistema

### 1. FSM de alto nível

A primeira fase de implementação do sistema foi o desenvolvimento de uma máquina de estados de alto nível que modelasse o seu comportamento. A tabela 1

mostra as entradas, saídas e registradores da máquina. O diagrama da máquina de estados criada pelo grupo está mostrado na Fig. 3.

<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Registradores</b>
pegar, devolver, id, cód_concatenado, leitor_cartão, leitor_livro, código	débito, led_cartão, led_livro, memória, controle_passagem	reg_id, reg_débito, reg_cód_concatenado, reg_código, reg_pegar, reg_devolver, reg_memória, reg_controle_passagem

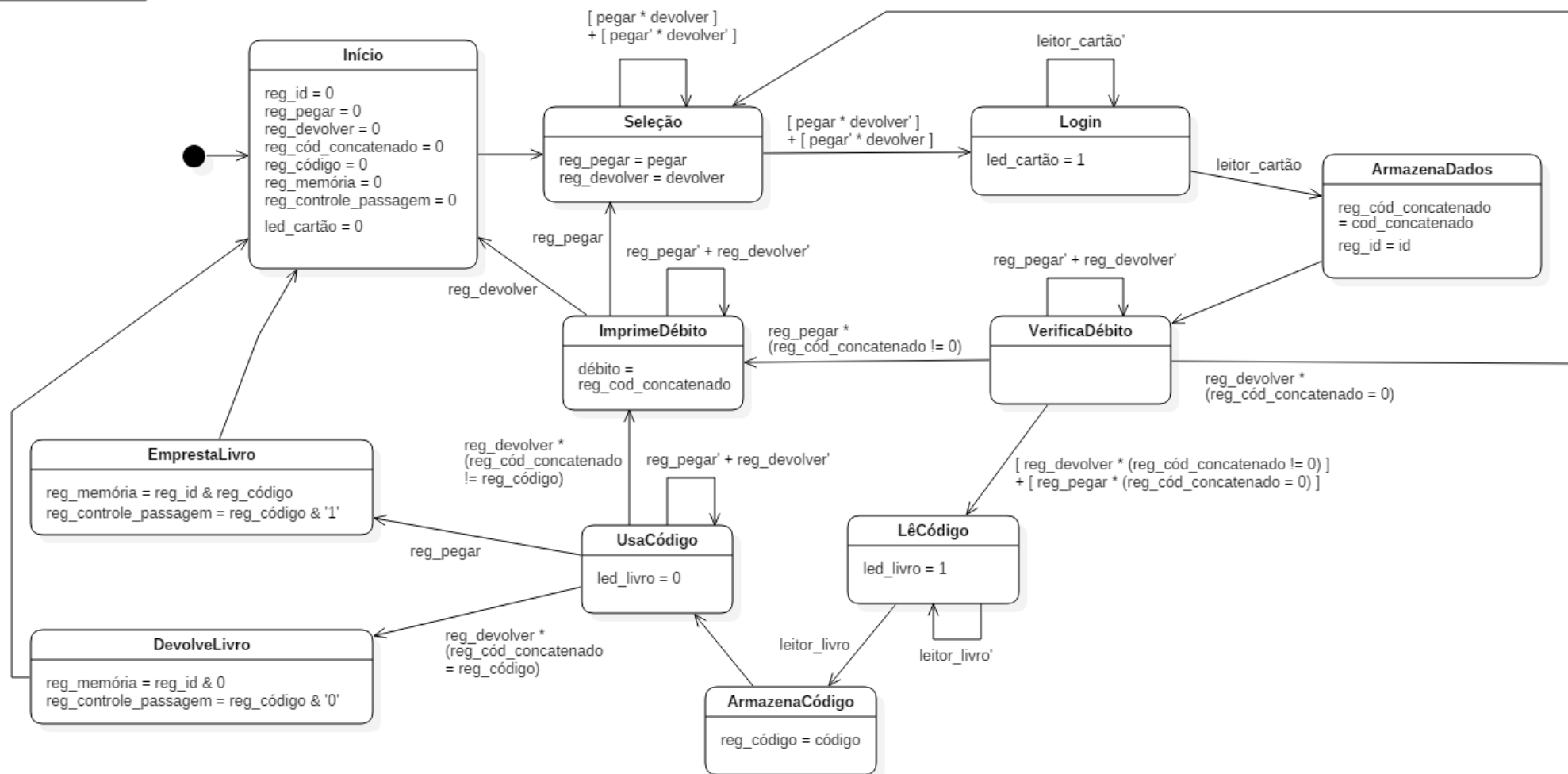


Figura 3 - FSM de Alto Nível



A operação da FSM começa no estado *Início*, que zera todos os registradores do sistema e garante que o LED próximo ao leitor de cartão esteja desligado, (funcionalidade que será explicada nos estados seguintes) e avança para o próximo estado após uma borda de subida do sinal de clock. No segundo estado, *Seleção*, o usuário pode escolher entre duas opções que são mostradas na tela do sistema: pegar um livro (correspondente à entrada de 1 bit *pegar*, que fica em nível lógico alto se o usuário selecionar essa opção na tela touchscreen) ou devolver um livro (correspondente à entrada de 1 bit *devolver*, que funciona de forma análoga à anterior). O valor das entradas é armazenado nos registradores *reg\_pegar* e *reg\_devolver*. A FSM se mantém nesse estado até que o usuário selecione uma das opções e avança para o próximo estado quando uma das duas entradas estiver em nível lógico alto. No estado de *Login*, o LED próximo ao leitor de cartão do sistema acende, indicando que o usuário deve inserir o seu cartão. A máquina permanece nesse estado enquanto a entrada *leitor\_cartão*, que indica se há um cartão inserido na máquina, estiver em nível lógico baixo. Quando o usuário insere o cartão, o sistema avança para o estado *ArmazenaDados*, em que o seu número de identificação, correspondente à entrada *id*, e o código concatenado a ele, correspondente à entrada *cód\_concatenado*, são lidos e armazenados nos registradores *reg\_id* e *reg\_cód\_concatenado*, respectivamente, e a FSM avança para o próximo estado.

O estado seguinte da FSM, *VerificaDébito*, permite que os registradores do estado anterior sejam efetivamente atualizados e avança para diferentes estados de acordo com a situação do aluno para com a biblioteca:

- A. Se o aluno escolheu pegar um livro ( $reg\_pegar = 1$ ) e o código concatenado ao seu número de identificação não é um vetor de zeros ( $reg\_cód\_concatenado \neq 0$ ), o sistema não permite que ele pegue um livro, já que ele apresenta um débito, avança para o estado *ImprimeDébito*, que mostra na tela o código do livro que ele deve devolver à biblioteca antes de pegar outro, e, na próxima borda de subida do clock, volta para o estado de *Seleção*.
- B. Se o aluno escolheu pegar um livro ( $reg\_pegar = 1$ ) e o código concatenado ao seu número de identificação é um vetor de zeros ( $reg\_cód\_concatenado = 0$ ), indicando que ele não apresenta débito, o sistema permite que ele realize o empréstimo e avança para o estado *LêCódigo*. Nesse estado, o LED próximo ao leitor de códigos do sistema acende ( $led\_livro = 1$ ), indicando que o aluno deve aproximar da máquina o livro que deseja pegar para que o seu código seja lido. A FSM se mantém nesse estado até a entrada *leitor\_código* ficar em nível lógico alto, indicando que um livro foi aproximado do leitor. Quando  $leitor\_código = 1$ , o sistema avança para o estado *ArmazenaCódigo*, em que o

código do livro lido é armazenado no registrador *reg\_código*, e a máquina avança para o estado seguinte. No estado *UsaCódigo*, o LED próximo ao leitor de códigos é desligado, indicando que o usuário já pode afastar o livro da máquina, e, como *reg\_pegar* = 1 nesse caso, a FSM avança para o estado *EmprestaLivro*. Nesse estado, armazena-se na memória do cartão do aluno o seu número de identificação concatenado ao código do livro que ele pegou e envia-se para o alarme antifurtos o código do livro emprestado concatenado a '1', indicando que, caso um livro com esse código passe por ele, o alarme não deve ser acionado. Por fim, volta-se para o estado inicial da FSM e o LED próximo ao leitor de cartão é desligado, indicando que o aluno pode retirar o cartão da máquina.

- C. Se o aluno escolheu devolver um livro (*reg\_devolver* = 1) e o código concatenado ao seu número de identificação é um vetor de zeros (*reg\_cód\_concatenado* = 0), o sistema não permite que ele devolva um livro, já que ele não apresenta débito, e volta para o estado de *Seleção*.
- D. Se o aluno escolheu devolver um livro (*reg\_devolver* = 1) e o código concatenado ao seu número de identificação não é um vetor de zeros (*reg\_cód\_concatenado* != 0), o sistema avança para o estado *LêCódigo* para verificar se o livro que ele quer devolver é o livro que ele deve à biblioteca. Nesse estado, como explicado anteriormente, o LED do leitor de códigos acende e, se um livro for detectado, o sistema avança para o estado *ArmazenaCódigo*, o seu código é armazenado no registrador *reg\_código* e o sistema avança para o estado *UsaCódigo*:
  - i. Se o código do livro lido for diferente do código concatenado ao número de identificação do aluno (*reg\_código* != *reg\_cód\_concatenado*), significa que o aluno está tentando devolver um livro que não é o que ele deve à biblioteca. Assim, o sistema avança para o estado *ImprimeDébito*, que coloca na tela o código do livro que o aluno precisa devolver, e volta para o estado inicial da FSM.
  - ii. Se o código do livro lido for igual ao código concatenado ao número de identificação do aluno (*reg\_código* = *reg\_cód\_concatenado*), significa que o aluno está tentando devolver o livro que ele realmente deve à biblioteca. Assim, o sistema avança para o estado *DevolveLivro*, que armazena na memória do cartão do aluno o seu número de identificação concatenado a um vetor de zeros – quitando seu débito com a

biblioteca - e envia para o alarme antifurtos o código do livro devolvido concatenado a 'o', indicando que, caso um livro com esse código passe por ele, o alarme deve ser acionado (evitando que o aluno saia da biblioteca com o livro). Por fim, a FSM volta para o estado inicial.

## **2. Caminho de dados**

Após a modelagem com a FSM de alto nível, foi definido o caminho de dados do processador do sistema, como representado na Fig. 3:

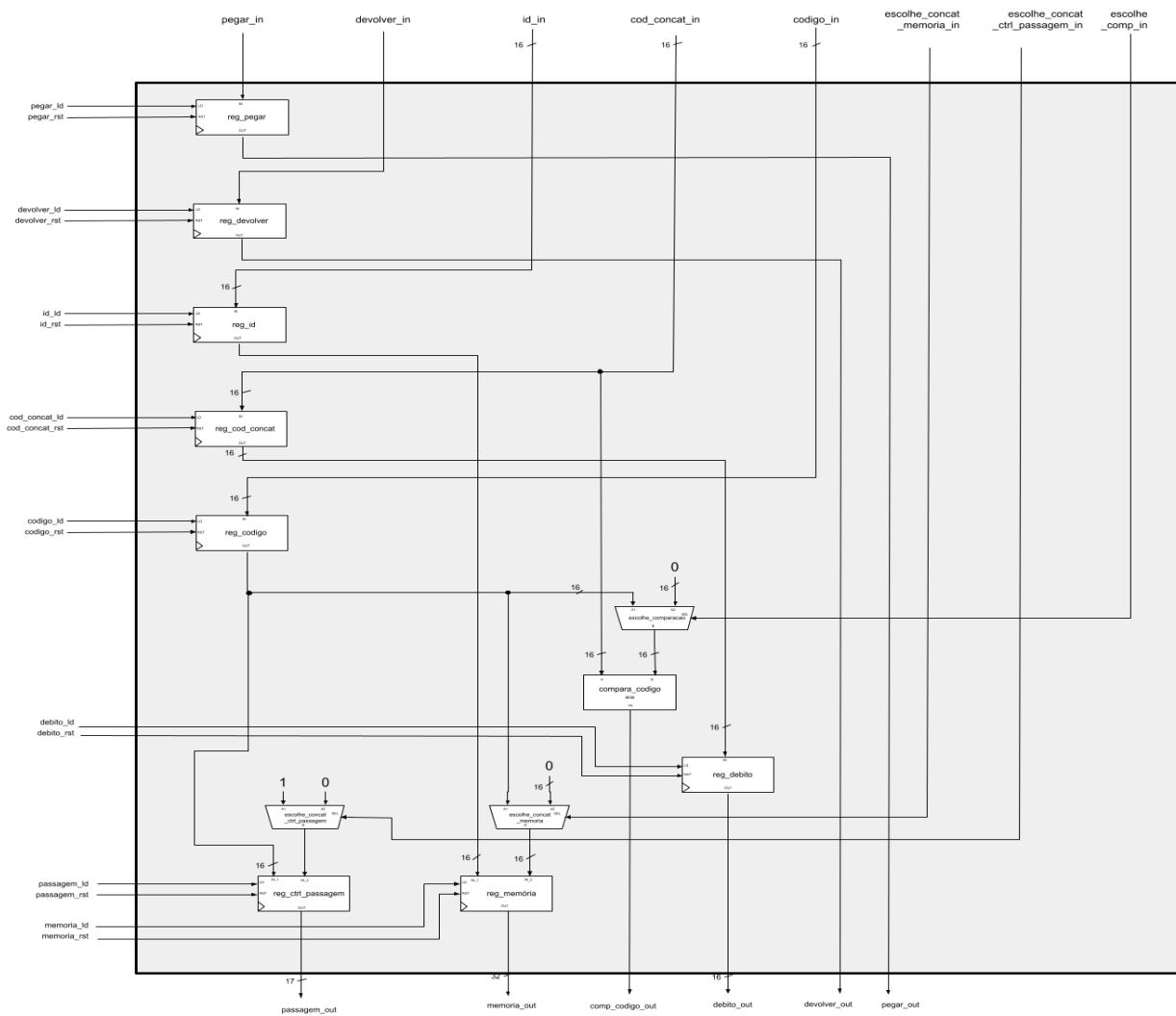


Fig. 3 - Caminho de Dados

Os componentes e conexões do caminho de dados foram definidos de forma a tornar possível que o processador realize todas as operações de alto nível presentes na FSM anterior, como comparações e armazenamento de dados em registradores. Uma breve explicação do funcionamento de cada componente, a sua descrição em VHDL, sua testbench e seu esquemático gerado pelo Quartus II estão apresentados a seguir

- Registradores (*reg\_id*, *reg\_pegar*, *reg\_devolver*, *reg\_cod\_concat*, *reg\_codigo*, *reg\_memoria*, *reg\_ctrl\_passagem*, *reg\_debito*)

Os registradores utilizados no caminho de dados da máquina são ligados, todos, ao mesmo sinal de clock, e possuem uma entrada de dados, uma entrada de habilitação de escrita e uma entrada de habilitação da limpeza (clear) do registrador. Cada um deles desempenha uma função diferente para o funcionamento do sistema e o tamanho das suas palavras pode variar:

- *reg\_id* (16-bits): armazena o número de identificação do aluno, que corresponde aos primeiros 16-bits armazenados no seu cartão
- *reg\_cod\_concat* (16-bits): armazena o código concatenado ao número de identificação do aluno, correspondendo aos últimos 16-bits armazenados no seu cartão
- *reg\_pegar* (1-bit): armazena '1' se o aluno escolheu pegar um livro e '0' se ele não escolheu pegar um livro
- *reg\_devolver* (1-bit): armazena '1' se o aluno escolheu devolver um livro e '0' se ele não escolheu devolver um livro
- *reg\_codigo* (16-bits): armazena o código do livro lido pelo leitor de códigos do sistema
- *reg\_memoria* (32-bits): armazena o vetor de bits que será escrito na memória do cartão do aluno
- *reg\_ctrl\_passagem* (17-bits): armazena vetor de bits que será enviado para o sistema de alarme anti furtos
- *reg\_debito* (16-bits): armazena código do livro que será mostrado na tela do sistema

A seguir, temos a representação de um registrador de 16-bits, cujo código e testbench são análogos aos registradores de outros tamanhos.

○ *Descrição em VHDL*

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity reg_16bits is
5  port (
6      clock : in STD_LOGIC;
7
8      reg_in  : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
9      reg_ld  : in STD_LOGIC;
10     reg_rst : in STD_LOGIC;
11     reg_out : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0)
12 );
13 end reg_16bits;
14
15 architecture rtl of reg_16bits is
16 begin
17     process (reg_in, reg_ld, reg_rst, clock)
18     begin
19         if (reg_rst = '1') then
20             reg_out <= "0000000000000000";
21         elsif (rising_edge(CLOCK) and reg_ld = '1') then
22             reg_out <= reg_in;
23         end if;
24     end process;
25 end rtl;

```

○ *Testbench*


```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity tb_reg_16bits is
5  end tb_reg_16bits;
6
7  architecture teste of tb_reg_16bits is
8  component reg_16bits is
9  port (
10     clock : in STD_LOGIC;
11
12     reg_in  : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
13     reg_ld  : in STD_LOGIC;
14     reg_rst : in STD_LOGIC;
15     reg_out : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
16 );
17 end component;
18
19 signal CLOCK : STD_LOGIC := '0';
20 signal REG_LD, REG_RST : STD_LOGIC;
21 signal REG_IN : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
22
23 constant clk_period : time := 20ns;
24
25 begin
26
27     reg_pegar : reg_16bits port map (clock=>CLOCK, reg_in=>REG_IN, reg_ld=>REG_LD, reg_rst=>REG_RST);
28     clk_process : process
29     begin

```



- *RTL Viewer*

 

- Comparador de igualdade de 16-bits (*compara\_código*)

Compara o código lido pelo leitor de códigos com o código concatenado ao número de identificação do aluno e com um vetor de zeros. A escolha de qual comparação fazer é realizada através de um MUX 2x1, que será descrito no próximo tópico. O comparador retorna '1' se os dados do comparador forem iguais e '0', se forem diferentes.

- *Descrição em VHDL*

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity comp is
5  |   generic (N:integer := 8);
6  |   port (
7  |       A : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
8  |       B : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
9  |       eq : OUT STD_LOGIC
10 |   );
11 |
12 |   end comp;
13
14  architecture rtl of comp is
15  |   begin
16  |       with A = B select
17  |       eq <= '1' when true,
18  |       '0' when others;
19  |   end rtl;

```


○ *Testbench*

```


1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity tb_comp is
5  |   end tb_comp;
6  |
7  |   architecture teste of tb_comp is
8  |   |
9  |   |   component comp is
10 |   |   |   generic (N:INTEGER := 4);
11 |   |   |   port (
12 |   |   |       A : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
13 |   |   |       B : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
14 |   |   |       eq : OUT STD_LOGIC
15 |   |   |   );
16 |   |   end component;
17 |   |
18 |   |   signal x, y : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
19 |   |   signal s_eq : STD_LOGIC;
20 |   |
21 |   |   begin
22 |   |       instancia_comp : comp generic map (N => 4) port map(A=>x, B=>y, eq=>s_eq);
23 |   |
24 |   |       x <= x"0", x"3" after 20 ns, x"2" after 40 ns, x"4" after 60 ns;
25 |   |       y <= x"0", x"4" after 10 ns, x"3" after 30 ns, x"1" after 50 ns;
26 |   |   end teste;
27 |

```



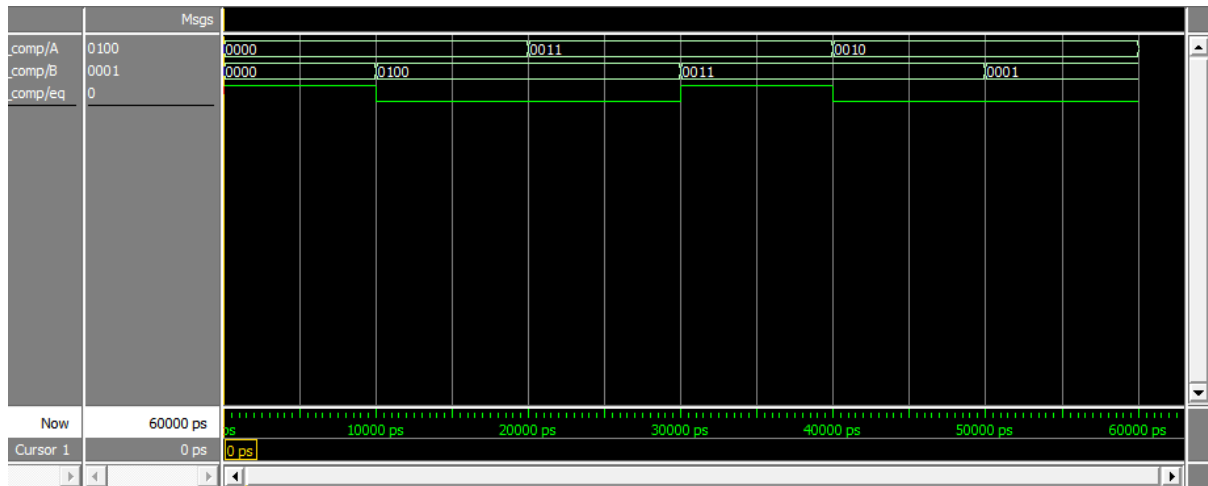

○ RTL Viewer

 

- Multiplexadores 2x1 (*escolhe\_comparação*, *escolhe\_concatenação\_memória*, *escolhe\_concatenação\_controle\_passagem*)
  - *escolhe\_comparação*: coloca em uma das entradas do comparador *compara\_código* um vetor de zeros ou o código concatenado ao número de identificação do aluno, de acordo com o nível lógico da sua entrada de seleção. Se a entrada de seleção está em nível lógico alto, o MUX coloca o código na entrada do comparador. Caso contrário, o MUX coloca o vetor de zeros na entrada do comparador.
  - *escolhe\_concatenação\_memória*: coloca em uma das entradas do registrador *reg\_memória* um vetor de zeros ou o código do livro lido pelo leitor de códigos. Se a entrada de seleção está em nível lógico alto, o MUX coloca o código na entrada do registrador. Caso contrário, o MUX coloca o vetor de zeros na entrada do registrador.
  - *escolhe\_concatenação\_controle\_passagem*: coloca em uma das entradas do registrador *reg\_controle\_passagem* '0' ou '1'. Se a entrada de seleção está em nível lógico alto, o MUX coloca '1' na entrada do

registrador. Caso contrário, o MUX coloca o '0' na entrada do registrador.

- *Descrição em VHDL*

A seguir, temos a representação de um MUX para palavras de 16 bits, cujo código e testbench são análogos ao mux de 1 bit.


```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity mux2 is
5      generic (N:integer := 16);
6      port(
7          A1      : in  STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
8          A2      : in  STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
9          SEL     : in  STD_LOGIC;
10         B       : out STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0)
11     );
12 end mux2;
13
14 architecture rtl of mux2 is
15 begin
16     p_mux : process(A1,A2, SEL)
17     begin
18         case SEL is
19             when '0' => B <= A1 ;
20             when '1' => B <= A2 ;
21             when others => B <= A2;
22         end case;
23     end process p_mux;
24 end rtl;
```

- *Testbench*

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity tb_mux2 is
5      end tb_mux2;
6
7  architecture teste of tb_mux2 is
8
9      component mux2 is
10         generic (N:integer :=15);
11         port(
12             A1      : in  STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
13             A2      : in  STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
14             SEL     : in  STD_LOGIC;
15             B       : out STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0)
16         );
17     end component;
18
19     signal s_a1, s_a2, s_b : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
20     signal s_sel          : STD_LOGIC;
21
22     begin
23         instancia_mux2 : mux2 generic map (N=>15) port map(A1=>s_a1, A2=>s_a2, B=>s_b, SEL=>s_sel);
24
25         s_a1 <= "0000000000011111", "1110000001100000" after 20 ns,
26              "0010101010100100" after 40 ns, "0111110000000011" after 60 ns;
27         s_a2 <= "1001010000001111", "0100111000001111" after 20 ns,
28              "0000101100110011" after 40 ns, "1111000010000011" after 60 ns;
29         s_sel <= '1', '0' after 10 ns, '1' after 15 ns, '0' after 25 ns, '1' after 30 ns, '0' after 45 ns,
30              '1' after 50 ns, '0' after 55 ns, '1' after 65 ns;
31     end teste;
```



○ *RTL Viewer*

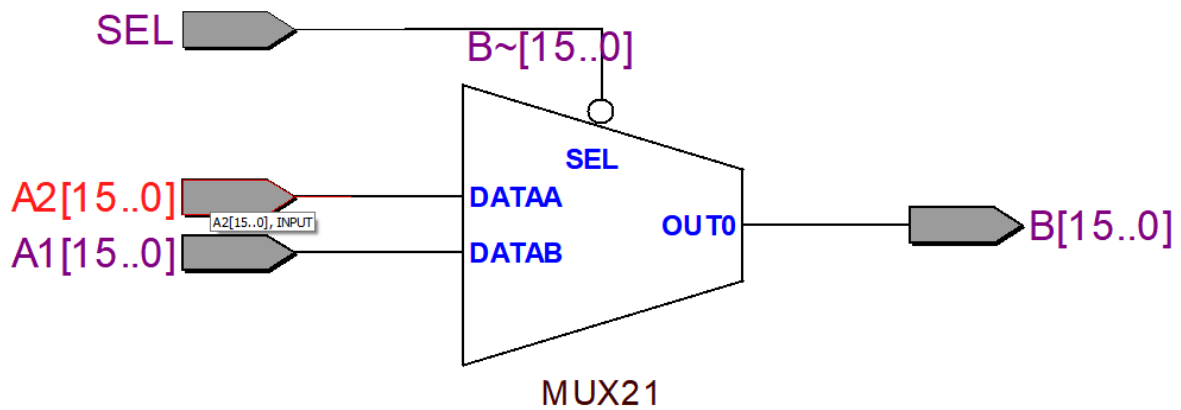

### 3. Controladora

Definido o caminho de dados, é necessário desenvolver uma controladora para finalizar o projeto do processador do sistema. A controladora é responsável por tratar da lógica combinacional que faz o sistema se comportar segundo a máquina de estados descrita anteriormente, passando de um estado para outro de acordo com as suas entradas e controlando para o caminho de dados de dados de acordo com o estado em que a máquina se encontra.

A primeira parte do desenvolvimento da controladora consiste em transformar a FSM de alto nível, abordada anteriormente, em uma FSM de baixo nível. A FSM de baixo nível desenvolvida pelo grupo está apresentada na Fig. 4.

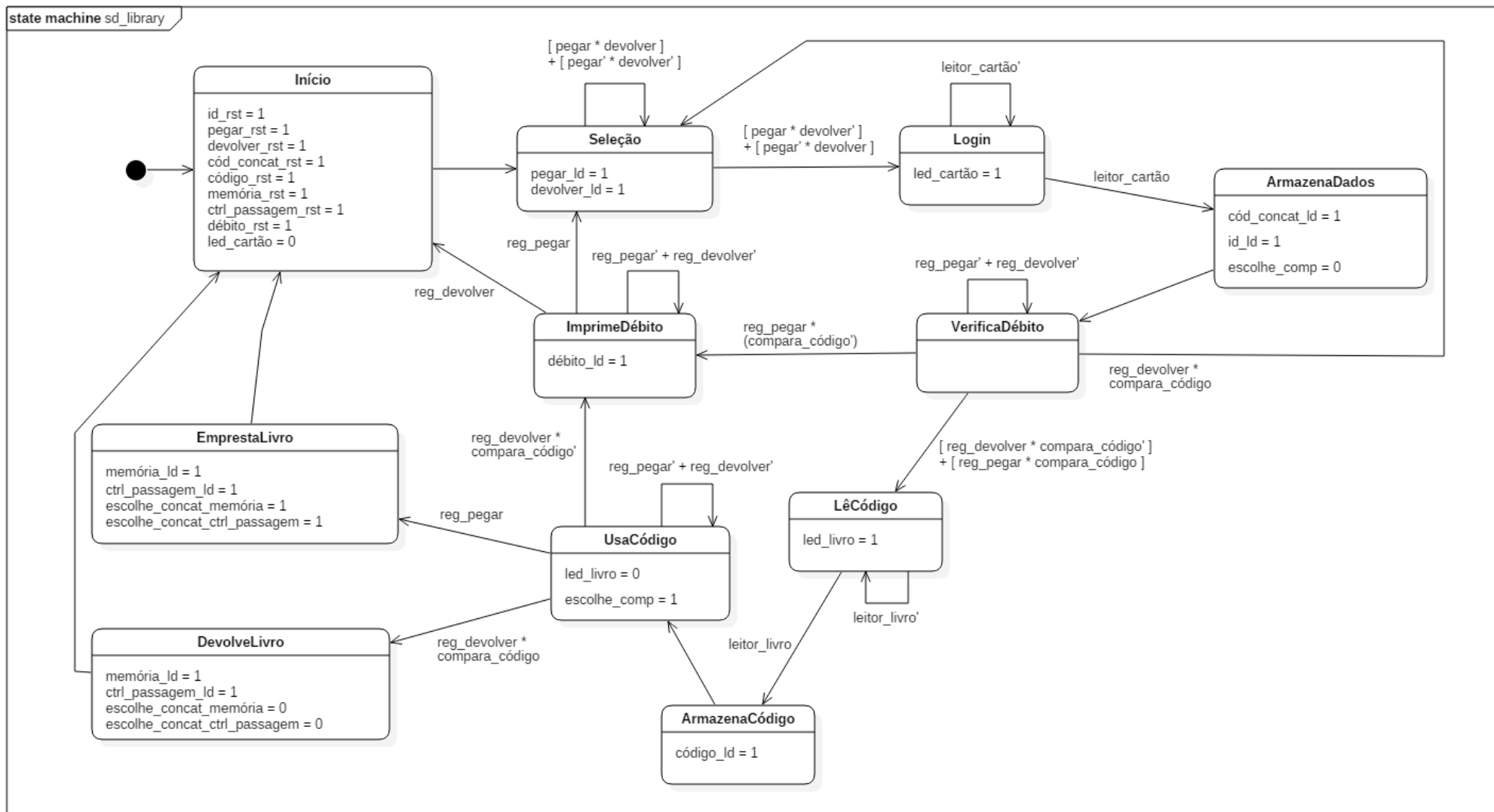


Figura 4 - FSM de Baixo Nível

O diagrama de blocos do processador, mostrando a interligação entre a controladora, o caminho de dados e o mundo externo, está apresentado na Fig. 5. Em seguida, na Fig. 6, é apresentada a arquitetura interna da controladora, com o seu bloco de controle e registrador de estados apresentados.

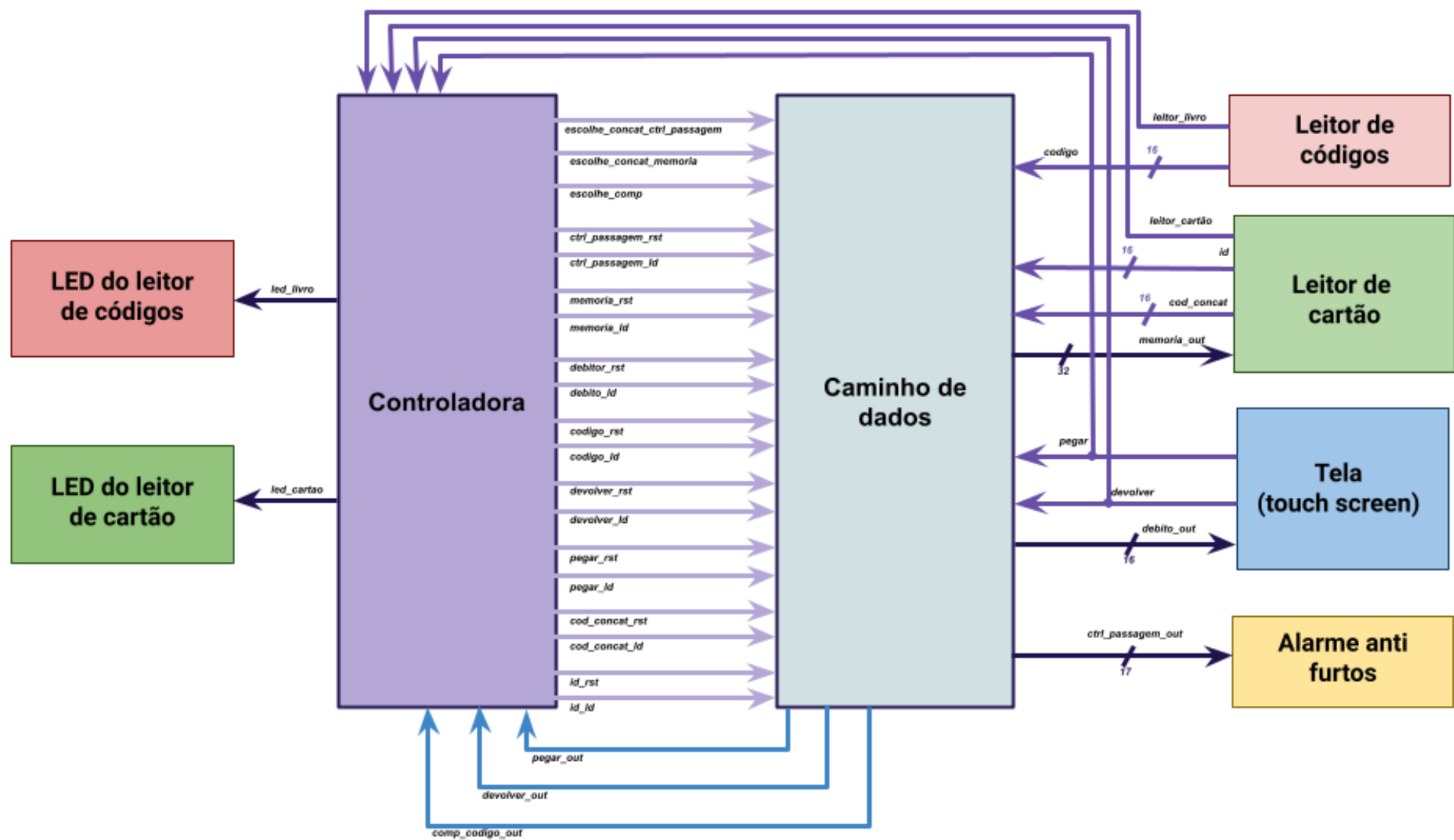


Figura 5 - Diagrama de Blocos do Processador

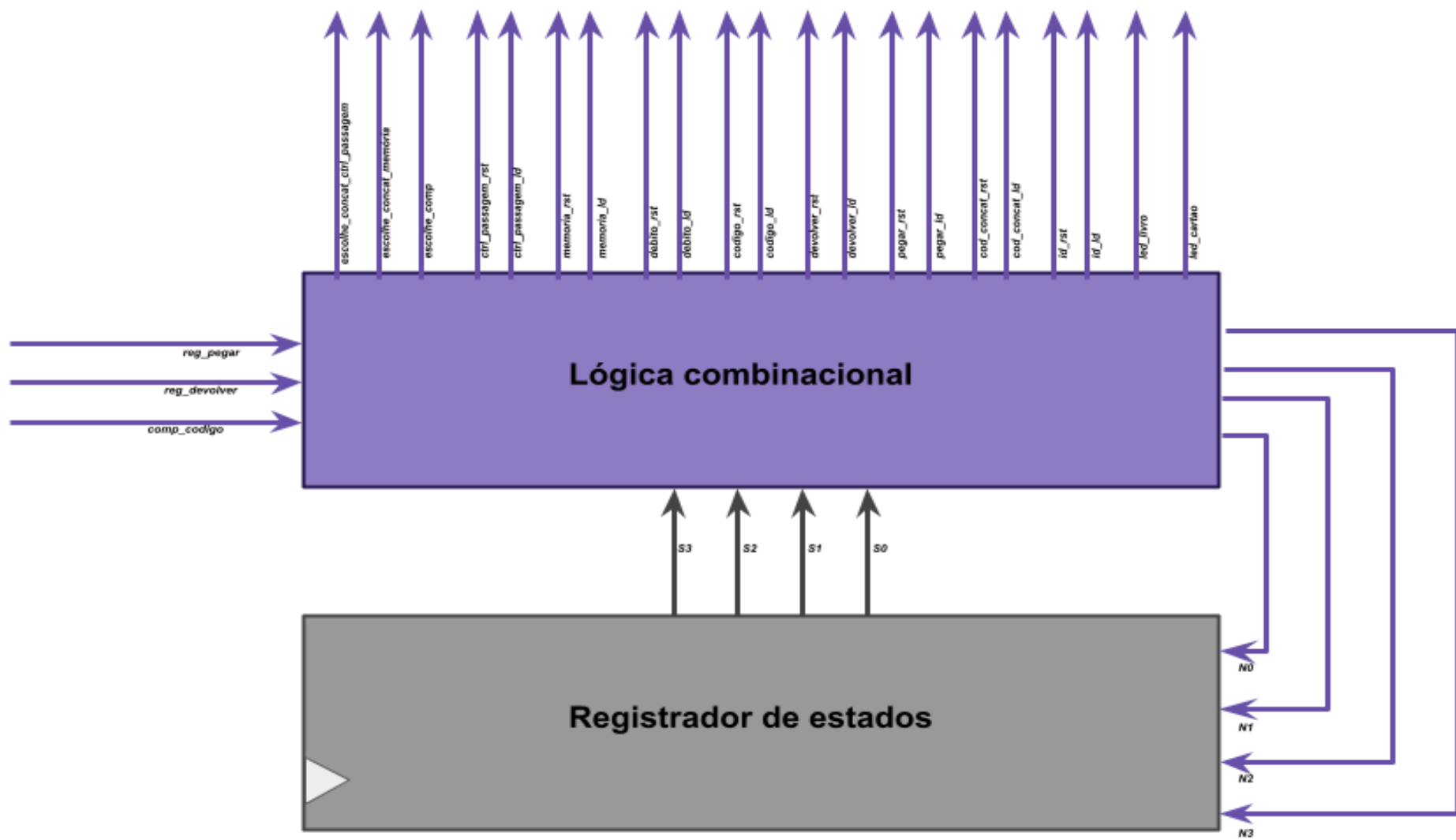


Figura 6 - Diagrama de Blocos da Controladora

#### 4. Implementação do sistema em VHDL

Dando continuidade ao projeto do processador, o grupo realizou a sua descrição em linguagem VHDL de forma a efetivamente implementar a FSM que o modela.

- Descrição do caminho de dados

Inicialmente, foi descrito o caminho de dados do processador a partir da instanciação e interligação dos componentes apresentados anteriormente neste documento. O resultado da descrição em VHDL do caminho de dados está apresentado a seguir:

##### ○ Código em VHDL

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity datapath is
5  port (
6      -- clock input
7      clock : in STD_LOGIC;
8
9      -- users inputs
10     pegar_in          : in STD_LOGIC;
11     devolver_in       : in STD_LOGIC;
12     id_in             : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
13     cod_concat_in     : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
14     codigo_in         : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
15     escolhe_concat_memoria_in : in STD_LOGIC;
16     escolhe_concat_ctrl_passagem_in : in STD_LOGIC;
17     escolhe_comp_in   : in STD_LOGIC;
18
19     -- registers
20     pegar_ld          : in STD_LOGIC;
21     pegar_rst         : in STD_LOGIC;
22     devolver_ld       : in STD_LOGIC;
23     devolver_rst      : in STD_LOGIC;
24     id_ld             : in STD_LOGIC;
25     id_rst            : in STD_LOGIC;
26     cod_concat_ld     : in STD_LOGIC;
27     cod_concat_rst    : in STD_LOGIC;
28     codigo_ld         : in STD_LOGIC;
29     codigo_rst        : in STD_LOGIC;
30     debito_ld         : in STD_LOGIC;
31     debito_rst        : in STD_LOGIC;
32     passagem_ld       : in STD_LOGIC;
33     passagem_rst      : in STD_LOGIC;
```



```

34
35         memoria_ld      : in STD_LOGIC;
36         memoria_rst     : in STD_LOGIC;
37
38         -- outputs
39         passagem_out     : out STD_LOGIC_VECTOR(16 downto 0);
40         memoria_out      : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
41         comp_codigo_out  : out STD_LOGIC;
42         debito_out       : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
43         devolver_out     : out STD_LOGIC;
44         pegar_out        : out STD_LOGIC
45     );
46 end entity;
47
48 architecture rtl of datapath is
49     -- registers
50     component reg_lbit is
51     port (
52         clock : in STD_LOGIC;
53
54         reg_in  : in STD_LOGIC;
55         reg_ld  : in STD_LOGIC;
56         reg_rst : in STD_LOGIC;
57         reg_out : out STD_LOGIC
58     );
59 end component;
60
61 component reg_16bits is
62 port (
63     clock : in STD_LOGIC;
64
65     reg_in  : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
66     reg_ld  : in STD_LOGIC;


```

```

67         reg_rst : in STD_LOGIC;
68         reg_out  : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0)
69     );
70 end component;
71
72 component reg_concat_17bits is
73 port (
74     clock : in STD_LOGIC;
75
76     reg_in      : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
77     bit_concat  : in STD_LOGIC;
78     reg_ld      : in STD_LOGIC;
79     reg_rst     : in STD_LOGIC;
80     reg_out     : out STD_LOGIC_VECTOR(16 downto 0)
81 );
82 end component;
83
84 component reg_concat_32bits is
85 port (
86     clock : in STD_LOGIC;
87
88     reg_in      : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
89     vector_concat : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
90     reg_ld      : in STD_LOGIC;
91     reg_rst     : in STD_LOGIC;
92     reg_out     : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)
93 );
94 end component;
95
96 -- muxes
97 component mux2_lbit is
98 port(
99     A1      : in STD_LOGIC;
100
101     A2      : in STD_LOGIC;
102     SEL     : in STD_LOGIC;
103     B       : out STD_LOGIC
104 );
105 end component;
106
107 component mux2 is
108 generic (N:integer := 16);
109 port(
110     A1      : in STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
111     A2      : in STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
112     SEL     : in STD_LOGIC;
113     B       : out STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0)
114 );
115 end component;
116
117 component comp is
118 generic (N:integer := 8);
119 port (
120     A : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
121     B : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
122     eq : OUT STD_LOGIC
123 );
124 end component;
125
126 signal reg_id_out, reg_cod_concat_out, reg_codigo_out, mux_memoria_out, mux_comp_out : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
127 signal mux_passagem_out : STD_LOGIC;
128
129 begin
130
131     reg_pegar : reg_lbit port map(clock, pegar_in, pegar_ld, pegar_rst, pegar_out);
132     reg_devolver : reg_lbit port map(clock, devolver_in, devolver_ld, devolver_rst, devolver_out);
133
134     reg_id : reg_16bits port map(clock, id_in, id_ld, id_rst, reg_id_out);
135     reg_cod_concat : reg_16bits port map(clock, cod_concat_in, cod_concat_ld, cod_concat_rst, reg_cod_concat_out);
136     reg_codigo : reg_16bits port map(clock, codigo_in, codigo_ld, codigo_rst, reg_codigo_out);
137     reg_ctrl_passagem : reg_concat_17bits port map(clock, reg_codigo_out, mux_passagem_out, passagem_ld, passagem_rst, passagem_out);
138     reg_memoria : reg_concat_32bits port map(clock, reg_id_out, mux_memoria_out, memoria_ld, memoria_rst, memoria_out);
139     reg_debito : reg_16bits port map(clock, reg_cod_concat_out, debito_ld, debito_rst, debito_out);
140
141     escolhe_conc_ctrl_passagem : mux2_lbit port map('1', '0', escolhe_concat_ctrl_passagem_in, mux_passagem_out);
142     escolhe_concat_memoria : mux2_generic map (N => 16) port map(reg_codigo_out, "0000000000000000", escolhe_concat_memoria_in, mux_memoria_out);
143     escolhe_comparacao : mux2_generic map (N => 16) port map(reg_codigo_out, "0000000000000000", escolhe_comp_in, mux_comp_out);
144
145     compara_codigo : comp generic map (N => 16) port map (reg_cod_concat_out, mux_comp_out, comp_codigo_out);
146
147 end rtl;

```

## ○ RTL Viewer

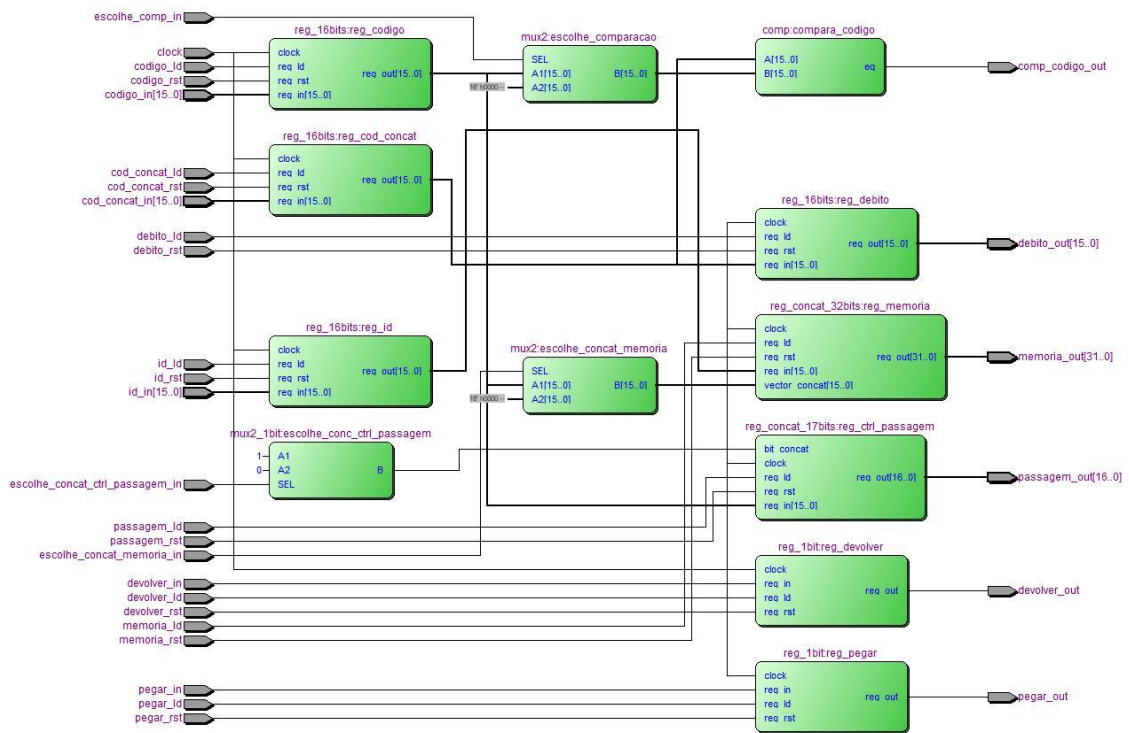

- Descrição da controladora

Em seguida, a controladora foi descrita a partir da FSM de baixo nível apresentada anteriormente. O resultado da sua descrição em VHDL está apresentado a seguir:

- Código em VHDL

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity controladora is
5  port (
6      clk : in STD_LOGIC;
7
8      pegar      : in STD_LOGIC;
9      devolver   : in STD_LOGIC;
10     leitor_cartao : in STD_LOGIC;
11     leitor_livro  : in STD_LOGIC;
12     reg_pegar     : in STD_LOGIC;
13     reg_devolver  : in STD_LOGIC;
14     compara_codigo : in STD_LOGIC;
15
16     id_ld         : out STD_LOGIC;
17     id_rst        : out STD_LOGIC;
18     debito_ld     : out STD_LOGIC;
19     debito_rst    : out STD_LOGIC;
20     pegar_ld      : out STD_LOGIC;
21     pegar_rst     : out STD_LOGIC;
22     devolver_ld   : out STD_LOGIC;
23     devolver_rst  : out STD_LOGIC;
24     cod_concat_ld : out STD_LOGIC;
25     cod_concat_rst : out STD_LOGIC;
26     codigo_ld     : out STD_LOGIC;
27     codigo_rst    : out STD_LOGIC;
28     memoria_ld    : out STD_LOGIC;
29     memoria_rst   : out STD_LOGIC;
30     ctrl_passagem_ld : out STD_LOGIC;
31     ctrl_passagem_rst : out STD_LOGIC;
32
33     escolhe_comp      : out STD_LOGIC;
34     escolhe_concat_memoria : out STD_LOGIC;
35     escolhe_concat_ctrl_passagem : out STD_LOGIC;

```

```

36
37     led_cartao : out STD_LOGIC;
38     led_livro  : out STD_LOGIC
39
40 );
41 end controladora;
42
43 architecture rtl of controladora is
44
45     type estado is (INICIO, SELECAO, LOGIN, ARMAZENA_DADOS,
46                     VERIFICA_DEBITO, LE_CODIGO, ARMAZENA_CODIGO,
47                     USA_CODIGO, IMPRIME_DEBITO, DEVOLVE_LIVRO, EMPRESTA_LIVRO);
48
49     signal estado_atual      : estado := INICIO;
50     signal proximo_estado   : estado;
51
52
53 begin
54
55     process(clk) is
56     begin
57         if (rising_edge(clk)) then
58             estado_atual <= proximo_estado;
59         end if;
60     end process;
61
62     process(estado_atual, pegar, devolver, leitor_cartao,
63            leitor_livro, reg_pegar, reg_devolver, compara_codigo) is
64     begin
65
66         id_rst                <= '0';
67         debito_rst            <= '0';
68         pegar_rst             <= '0';
69         devolver_rst          <= '0';
70         cod_concat_rst        <= '0';
71
72         codigo_rst            <= '0';
73         memoria_rst           <= '0';
74         ctrl_passagem_rst     <= '0';
75         id_ld                  <= '0';
76         debito_ld             <= '0';
77         pegar_ld               <= '0';
78         devolver_ld           <= '0';
79         cod_concat_ld         <= '0';
80         codigo_ld              <= '0';
81         memoria_ld            <= '0';
82         ctrl_passagem_ld      <= '0';
83         led_cartao             <= '0';
84         led_livro              <= '0';
85         escolhe_comp           <= '0';
86         escolhe_concat_memoria <= '0';
87         escolhe_concat_ctrl_passagem <= '0';
88
89         case estado_atual is
90
91             when INICIO =>
92                 memoria_ld <= '0';
93                 ctrl_passagem_ld <= '0';
94                 id_rst <= '1';
95                 debito_rst <= '1';
96                 pegar_rst <= '1';
97                 devolver_rst <= '1';
98                 cod_concat_rst <= '1';
99                 codigo_rst <= '1';
100                 memoria_rst <= '1';
101                 ctrl_passagem_rst <= '1';
102                 led_cartao <= '1';
103
104                 proximo_estado <= SELECAO;
105
106             when SELECAO =>

```

```

106         id_rst <= '0';
107         debito_rst <= '0';
108         pegar_rst <= '0';
109         devolver_rst <= '0';
110         cod_concat_rst <= '0';
111         codigo_rst <= '0';
112         memoria_rst <= '0';
113         ctrl_passagem_rst <= '0';
114         pegar_ld <= '1';
115         devolver_ld <= '1';
116
117         if (((pegar = '1') and (devolver = '0')) or
118             ((pegar = '0') and (devolver = '1'))) then
119             proximo_estado <= LOGIN;
120         else
121             proximo_estado <= SELECAO;
122         end if;
123
124     when LOGIN =>
125         pegar_ld <= '0';
126         devolver_ld <= '0';
127         led_cartao <= '1';
128
129         if (leitor_cartao = '1') then
130             proximo_estado <= ARMAZENA_DADOS;
131         else
132             proximo_estado <= LOGIN;
133         end if;
134
135     when ARMAZENA_DADOS =>
136         cod_concat_ld <= '1';
137         id_ld <= '1';
138         escolhe_comp <= '0';
139
140         proximo_estado <= VERIFICA_DEBITO;
141
142     when VERIFICA_DEBITO =>
143         cod_concat_ld <= '0';
144         id_ld <= '0';
145
146         if ((reg_devolver = '1') and (compara_codigo = '1')) then
147             proximo_estado <= SELECAO;
148         elsif ((reg_pegar = '1') and (compara_codigo = '0')) then
149             proximo_estado <= IMPRIME_DEBITO;
150         elsif (((reg_devolver = '1') and (compara_codigo = '0')) or
151             ((reg_pegar = '1') and (compara_codigo = '1'))) then
152             proximo_estado <= LE_CODIGO;
153         else
154             proximo_estado <= VERIFICA_DEBITO;
155         end if;
156
157     when LE_CODIGO =>
158         led_livro <= '1';
159
160         if (leitor_livro = '1') then
161             proximo_estado <= ARMAZENA_CODIGO;
162         else
163             proximo_estado <= LE_CODIGO;
164         end if;
165
166     when ARMAZENA_CODIGO =>
167         codigo_ld <= '1';
168
169         proximo_estado <= USA_CODIGO;
170
171     when USA_CODIGO =>
172         codigo_ld <= '0';
173         led_livro <= '0';
174         escolhe_comp <= '1';
175


```

```


176         if (reg_pegar = '1') then
177             proximo_estado <= EMPRESTA_LIVRO;
178         elsif ((reg_devolver = '1') and (compara_codigo = '1')) then
179             proximo_estado <= DEVOLVE_LIVRO;
180         elsif ((reg_devolver = '1') and (compara_codigo = '0')) then
181             proximo_estado <= IMPRIME_DEBITO;
182         else
183             proximo_estado <= USA_CODIGO;
184         end if;
185
186         when IMPRIME_DEBITO =>
187             debito_ld <= '1';
188
189             if (reg_pegar = '1') then
190                 proximo_estado <= SELECAO;
191             elsif (reg_devolver = '1') then
192                 proximo_estado <= INICIO;
193             else
194                 proximo_estado <= IMPRIME_DEBITO;
195             end if;
196
197         when EMPRESTA_LIVRO =>
198             memoria_ld <= '1';
199             ctrl_passagem_ld <= '1';
200             escolhe_concat_memoria <= '1';
201             escolhe_concat_ctrl_passagem <= '1';
202
203             proximo_estado <= INICIO;
204
205         when others =>
206             memoria_ld <= '1';
207             ctrl_passagem_ld <= '1';
208             escolhe_concat_memoria <= '0';
209             escolhe_concat_ctrl_passagem <= '0';
210
211             proximo_estado <= INICIO;
212         end case;
213     end process;
214 end rtl;

```

### ○ RTL Viewer

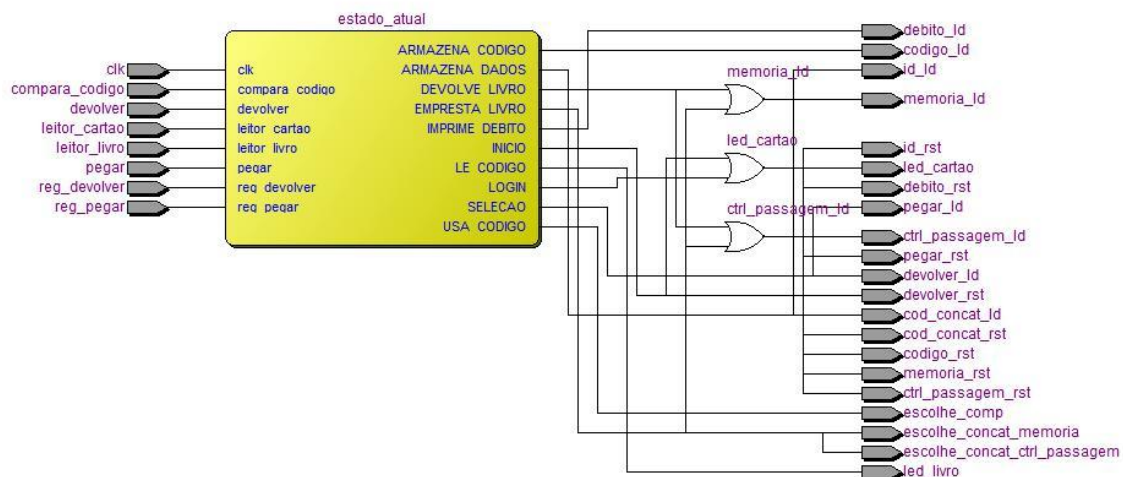

- Diagrama da Máquina de Estados

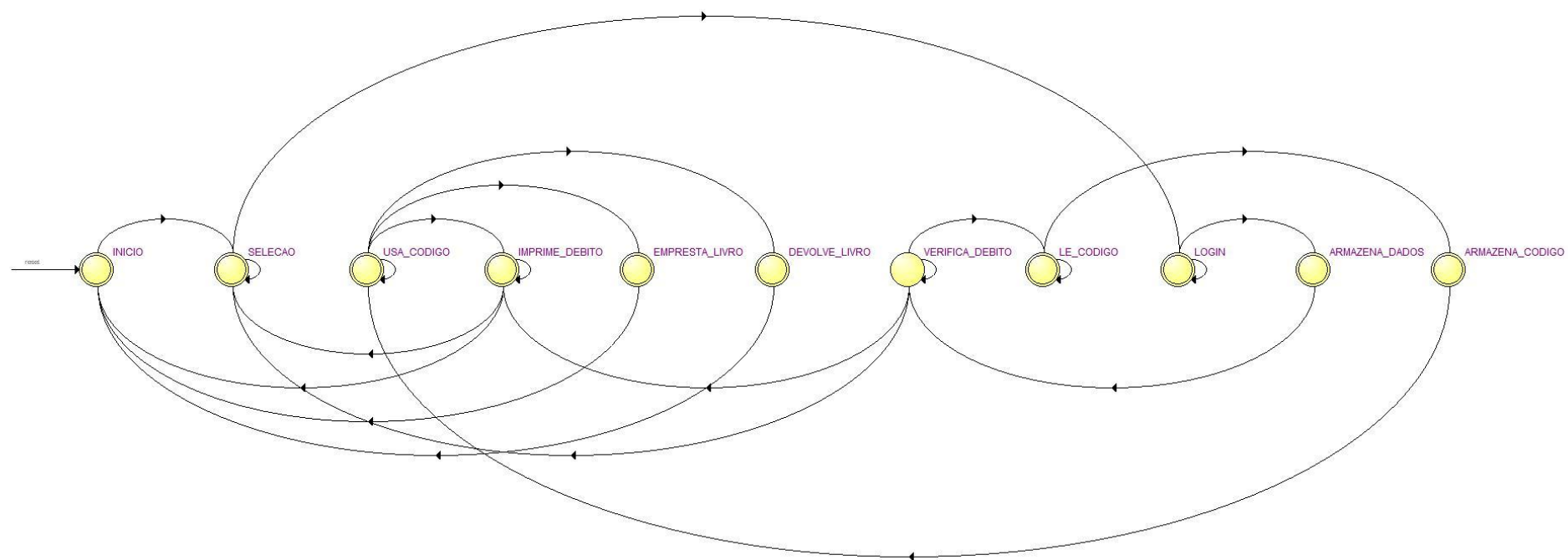



- Tabela de transição de estados

	Name	EMPRESTA_LIVRO	DEVOLVE_LIVRO	IMPRIME_DEBITO	USA_CODIGO	ARMAZENA_CODIGO	LE_CODIGO	VERIFICA_DEBITO	ARMAZENA_DADOS	LOGIN	SELECAO	INICIO
1	INICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SELECAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	LOGIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	ARMAZENA_DADOS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	VERIFICA_DEBITO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6	LE_CODIGO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7	ARMAZENA_CODIGO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	USA_CODIGO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
9	IMPRIME_DEBITO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
10	DEVOLVE_LIVRO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	EMPRESTA_LIVRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

- Descrição do sistema completo

Por fim, foi feita a descrição do sistema como um todo, instanciando-se e interligando-se o datapath e a controladora. A descrição do sistema em VHDL está mostrada a seguir:

- Código em VHDL

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity sd_library is
5  port (
6      clk : in STD_LOGIC;
7
8      leitor_cartao : in STD_LOGIC;
9      leitor_livro  : in STD_LOGIC;
10     pegar         : in STD_LOGIC;
11     devolver      : in STD_LOGIC;
12     id            : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
13     cod_concat    : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
14     codigo        : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
15
16     led_livro      : out STD_LOGIC;
17     led_cartao     : out STD_LOGIC;
18     ctrl_passagem_out : out STD_LOGIC_VECTOR(16 downto 0);
19     memoria_out    : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
20     debito_out     : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0)
21 );
22 end entity;
23
24 architecture rtl of sd_library is
25
26     signal reg_pegar, reg_devolver, compara_codigo : STD_LOGIC;
27
28     signal pegar_ld, pegar_rst, devolver_ld, devolver_rst, cod_concat_ld, cod_concat_rst,
29            id_ld, id_rst, debito_ld, debito_rst, codigo_ld, codigo_rst,
30            memoria_ld, memoria_rst, ctrl_passagem_ld, ctrl_passagem_rst,
31            escolhe_comp, escolhe_concat_memoria, escolhe_concat_ctrl_passagem : STD_LOGIC;
32
33     component controladora is
34     port (
35         clk : in STD_LOGIC;

```

```

36
37     pegar           : in STD_LOGIC;
38     devolver        : in STD_LOGIC;
39     leitor_cartao   : in STD_LOGIC;
40     leitor_livro     : in STD_LOGIC;
41     reg_pegar        : in STD_LOGIC;
42     reg_devolver     : in STD_LOGIC;
43     compara_codigo   : in STD_LOGIC;
44
45     id_ld            : out STD_LOGIC;
46     id_rst           : out STD_LOGIC;
47     debito_ld        : out STD_LOGIC;
48     debito_rst       : out STD_LOGIC;
49     pegar_ld         : out STD_LOGIC;
50     pegar_rst        : out STD_LOGIC;
51     devolver_ld      : out STD_LOGIC;
52     devolver_rst     : out STD_LOGIC;
53     cod_concat_ld    : out STD_LOGIC;
54     cod_concat_rst   : out STD_LOGIC;
55     codigo_ld        : out STD_LOGIC;
56     codigo_rst       : out STD_LOGIC;
57     memoria_ld       : out STD_LOGIC;
58     memoria_rst      : out STD_LOGIC;
59     ctrl_passagem_ld : out STD_LOGIC;
60     ctrl_passagem_rst : out STD_LOGIC;
61
62     escolhe_comp      : out STD_LOGIC;
63     escolhe_concat_memoria : out STD_LOGIC;
64     escolhe_concat_ctrl_passagem : out STD_LOGIC;
65
66     led_cartao : out STD_LOGIC;
67     led_livro  : out STD_LOGIC
68 );
69 end component;
70

```

```

71 component datapath is
72 port (
73     clock           : in STD_LOGIC;
74     pegar_in        : in STD_LOGIC;
75     devolver_in     : in STD_LOGIC;
76     id_in           : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
77     cod_concat_in   : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
78     codigo_in       : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
79     escolhe_concat_memoria_in : in STD_LOGIC;
80     escolhe_concat_ctrl_passagem_in : in STD_LOGIC;
81     escolhe_comp_in : in STD_LOGIC;
82
83     -- registers
84     pegar_ld        : in STD_LOGIC;
85     pegar_rst       : in STD_LOGIC;
86     devolver_ld     : in STD_LOGIC;
87     devolver_rst    : in STD_LOGIC;
88     id_ld           : in STD_LOGIC;
89     id_rst          : in STD_LOGIC;
90     cod_concat_ld   : in STD_LOGIC;
91     cod_concat_rst  : in STD_LOGIC;
92     codigo_ld       : in STD_LOGIC;
93     codigo_rst      : in STD_LOGIC;
94     debito_ld       : in STD_LOGIC;
95     debito_rst      : in STD_LOGIC;
96     passagem_ld     : in STD_LOGIC;
97     passagem_rst    : in STD_LOGIC;
98     memoria_ld      : in STD_LOGIC;
99     memoria_rst     : in STD_LOGIC;
100
101     -- outputs
102     passagem_out     : out STD_LOGIC_VECTOR(16 downto 0);
103     memoria_out      : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
104     comp_codigo_out  : out STD_LOGIC;
105     debito_out       : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);


```

```

106         devolver_out      : out STD_LOGIC;
107         pegar_out         : out STD_LOGIC
108     );
109     end component;
110
111     begin
112
113         instancia_controladora : controladora port map
114         (
115             clk,
116             pegar, devolver, leitor_cartao, leitor_livro, reg_pegar, reg_devolver, compara_codigo,
117             id_ld, id_rst, debito_ld, debito_rst, pegar_ld, pegar_rst,
118             devolver_ld, devolver_rst, cod_contat_ld, cod_concat_rst,
119             codigo_ld, codigo_rst, memoria_ld, memoria_rst, ctrl_passagem_ld, ctrl_passagem_rst,
120             escolhe_comp, escolhe_concat_memoria, escolhe_concat_ctrl_passagem);
121
122         instancia_datapath : datapath port map
123         (
124             clk,
125             pegar, devolver, id, cod_concat, codigo, escolhe_concat_memoria, escolhe_concat_ctrl_passagem, es
126             pegar_ld, pegar_rst, devolver_ld, devolver_rst, id_ld, id_rst,
127             cod_contat_ld, cod_concat_rst, codigo_ld, codigo_rst, debito_ld, debito_rst,
128             ctrl_passagem_ld, ctrl_passagem_rst, memoria_ld, memoria_rst,
129             ctrl_passagem_out, memoria_out, compara_codigo, debito_out, reg_devolver, reg_pegar);
130     end rtl;

```

- RTL Viewer

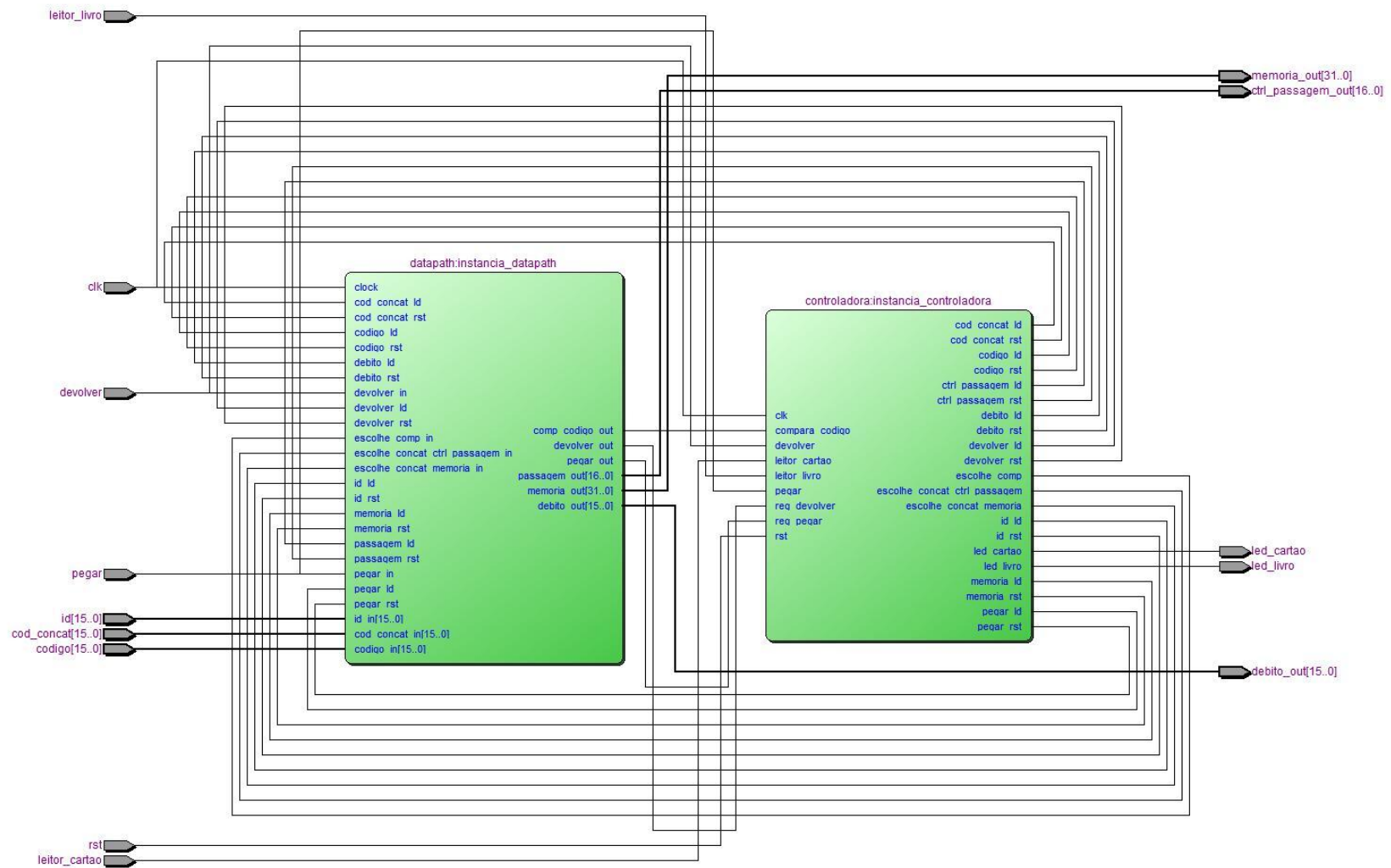


## **Simulação do sistema**

De forma a validar a implementação do sistema feita pelo grupo e exemplificar o seu funcionamento, foi simulada uma situação possível de uso do sistema: a devolução de um livro por um usuário carregando o livro certo.

Neste caso, um usuário que está em débito com a biblioteca utiliza o sistema para devolver um livro e o livro que ele tenta devolver é o que ele deve à biblioteca, então o sistema permite a devolução, quita o débito do usuário e bloqueia a passagem do livro devolvido pelos portais anti furtos.


A simulação dessa situação no ModelSim está apresentada na Fig. 5 e será explicada em seguida:

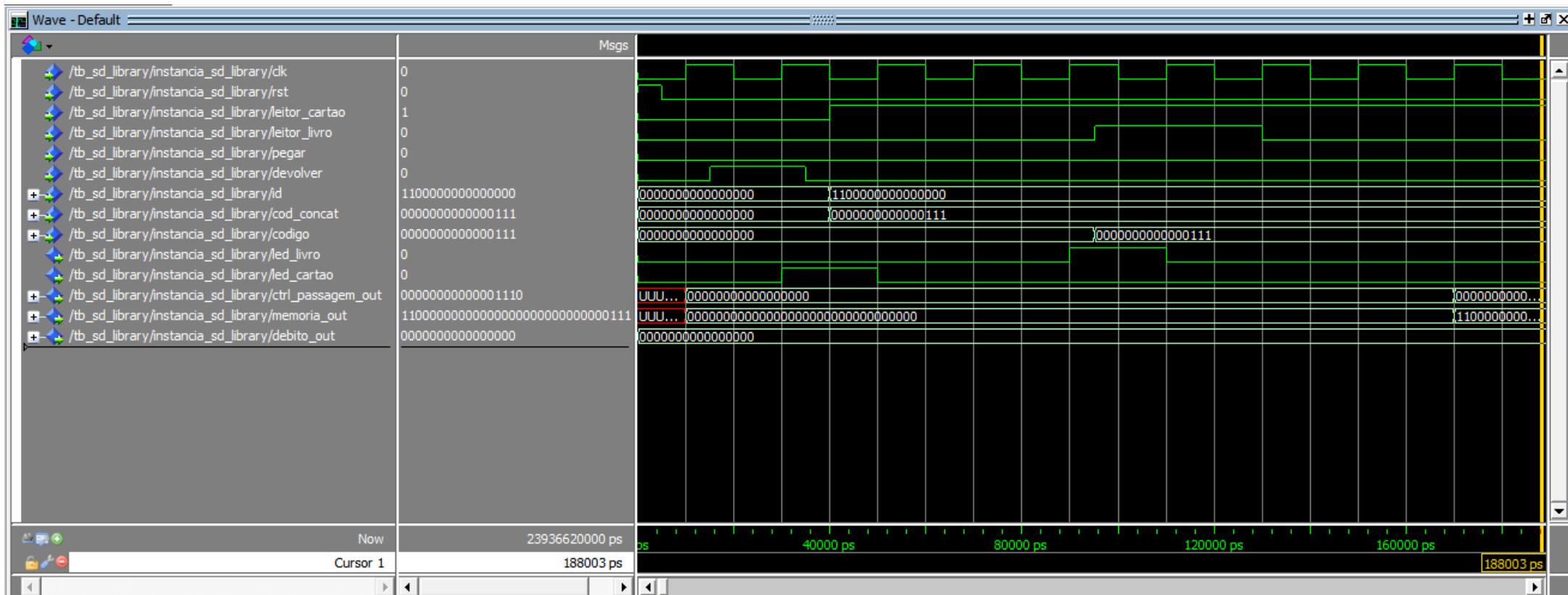

*Figura 5 - Simulação do Sistema*
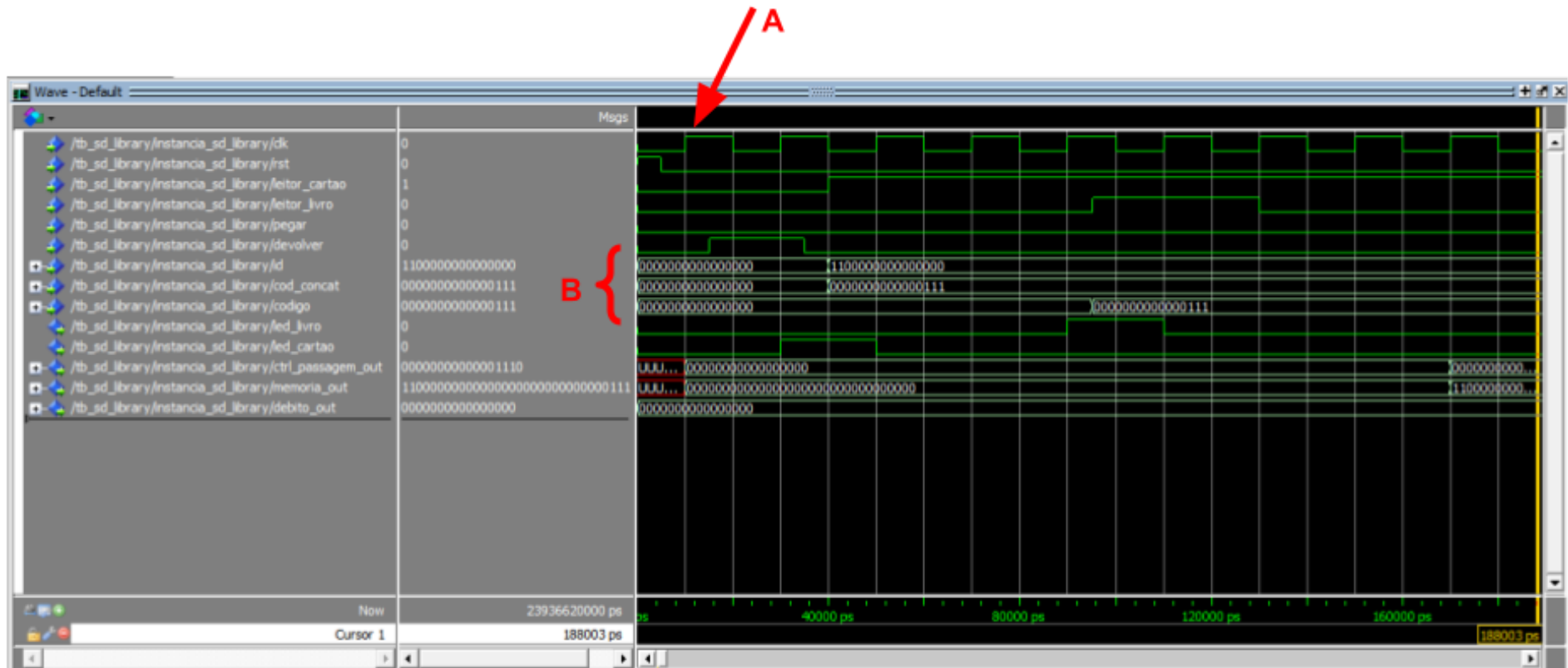
## 1. Estado *Início*


Inicialmente, a entrada *rst* é colocada em nível lógico alto (A) para garantir que o sistema iniciará seu funcionamento com a máquina de estados no estado *Início*. Como o reset da FSM é independente de bordas de clock, a simulação já se inicia com a máquina no estado *Início* e os registradores têm sua entrada de reset ativada, fazendo o seu valor armazenado ser um vetor de zeros. Os únicos registradores que não são resetados nesse estado serão resetados no estado seguinte.





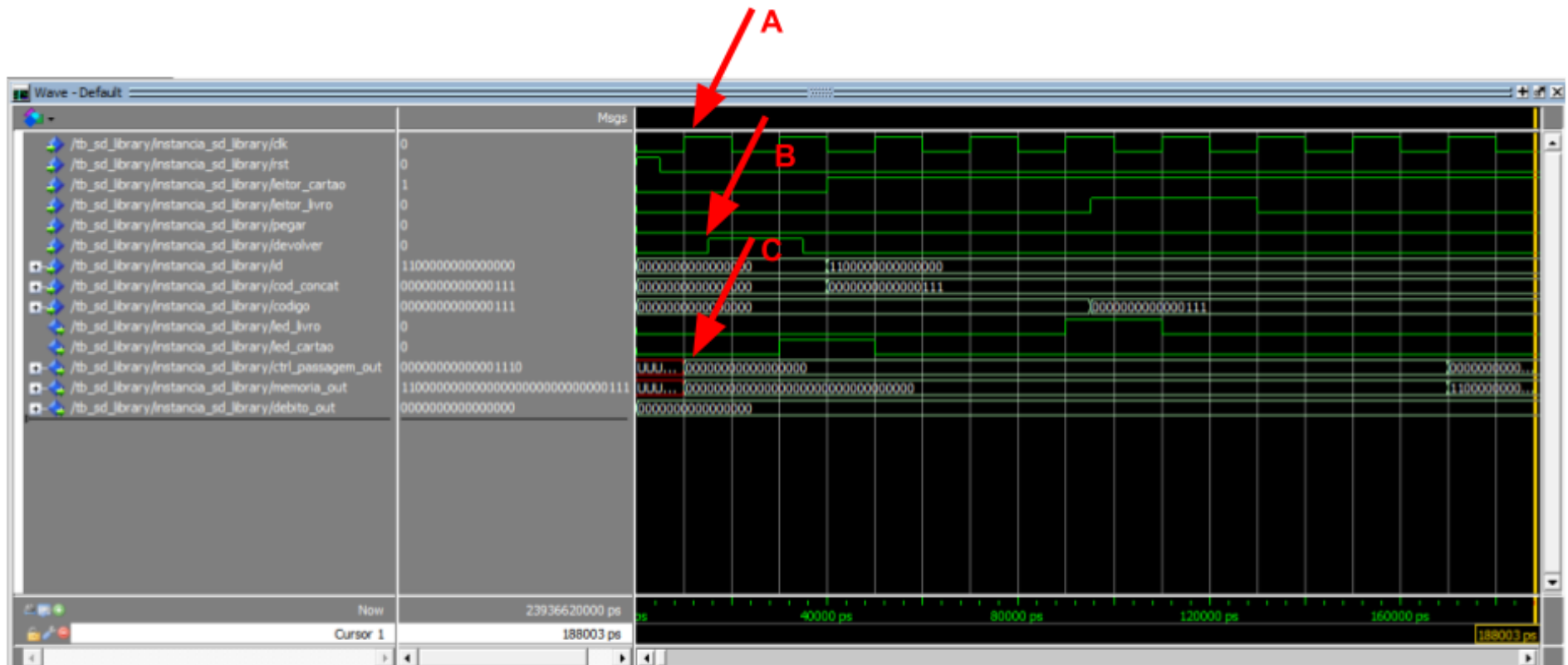
## 2. Estado *Seleção*

Na primeira borda de subida do sinal de clock **(A)**, a FSM passa para o estado *Seleção*, resetando os registradores **(C)** que não haviam sido resetados no estado anterior e permitindo ao usuário escolher entre pegar e devolver um livro. Nesse caso, nota-se que a entrada *devolver* fica em nível lógico alto **(B)**, indicando que o usuário escolheu por devolver um livro.



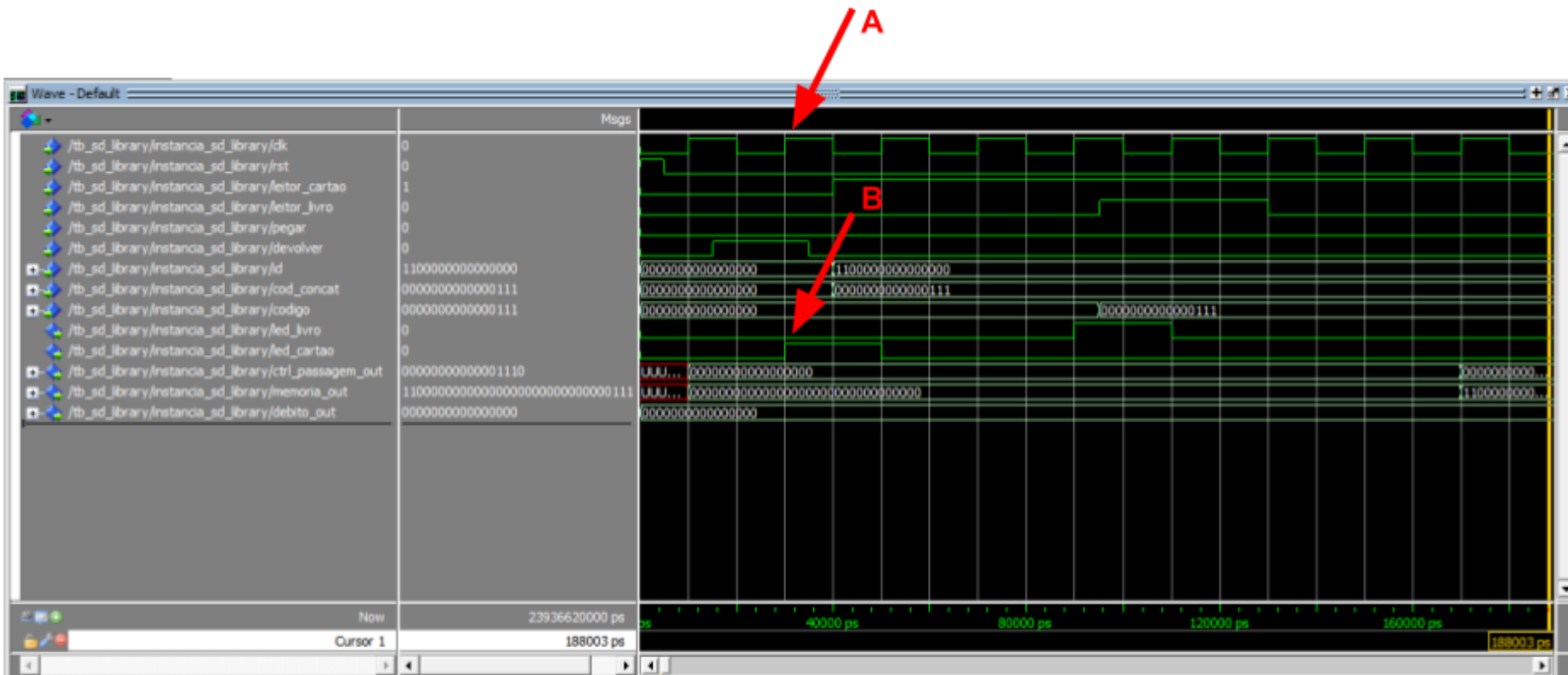
### 3. Estado *ArmazenaDados*

Na próxima borda de subida de clock **(A)**, a FSM passa para o estado *ArmazenaDados* e o LED do leitor de cartão (saída *led\_cartão*) fica em nível lógico alto **(B)**, indicando ao usuário que ele deve inserir o seu cartão no leitor.




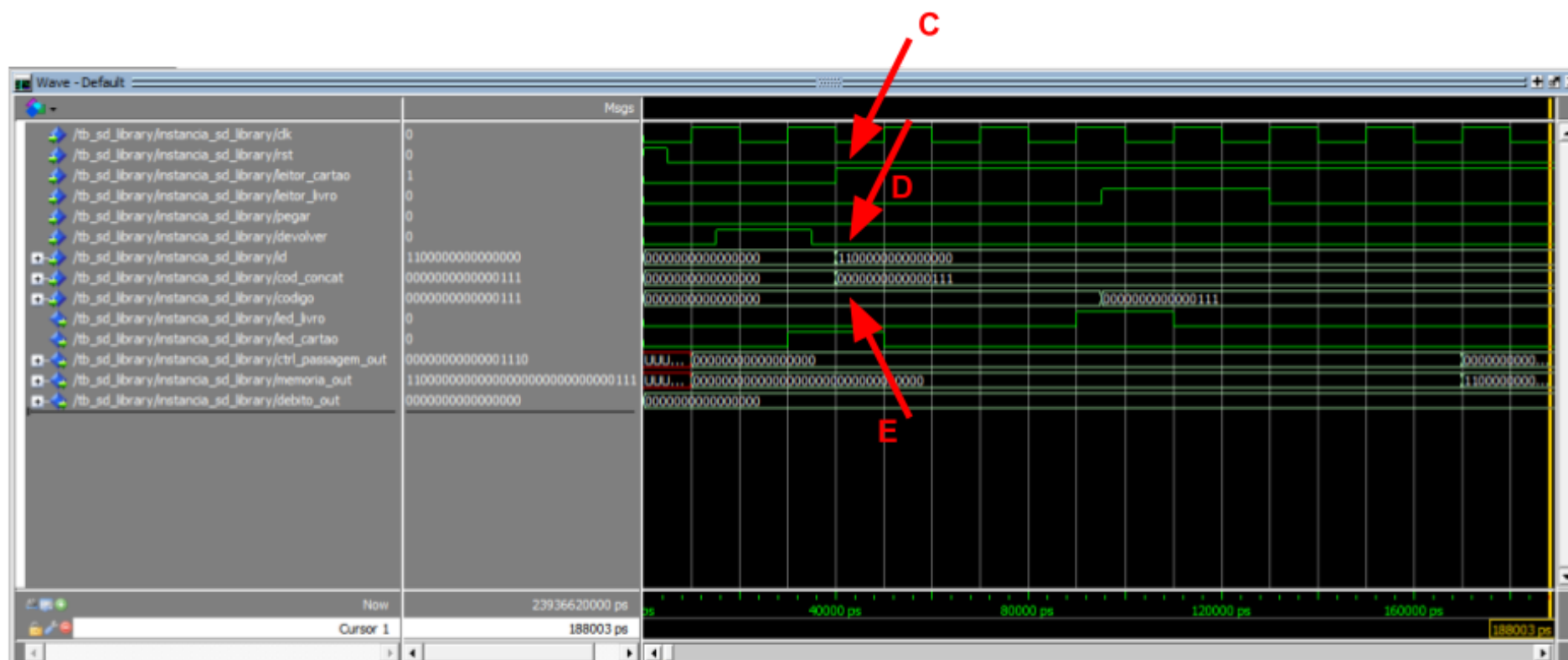Alguns instantes depois, a entrada *leitor\_cartão* – que indica se há ou não um cartão inserido no leitor – fica em nível lógico alto **(C)**, simulando a situação em que o usuário viu que o LED do leitor de cartão ficou aceso e inseriu o cartão na máquina. Com a inserção do cartão, os dados do usuários – *id* **(D)** e *cód\_concat* **(E)** – são lidos pela máquina.



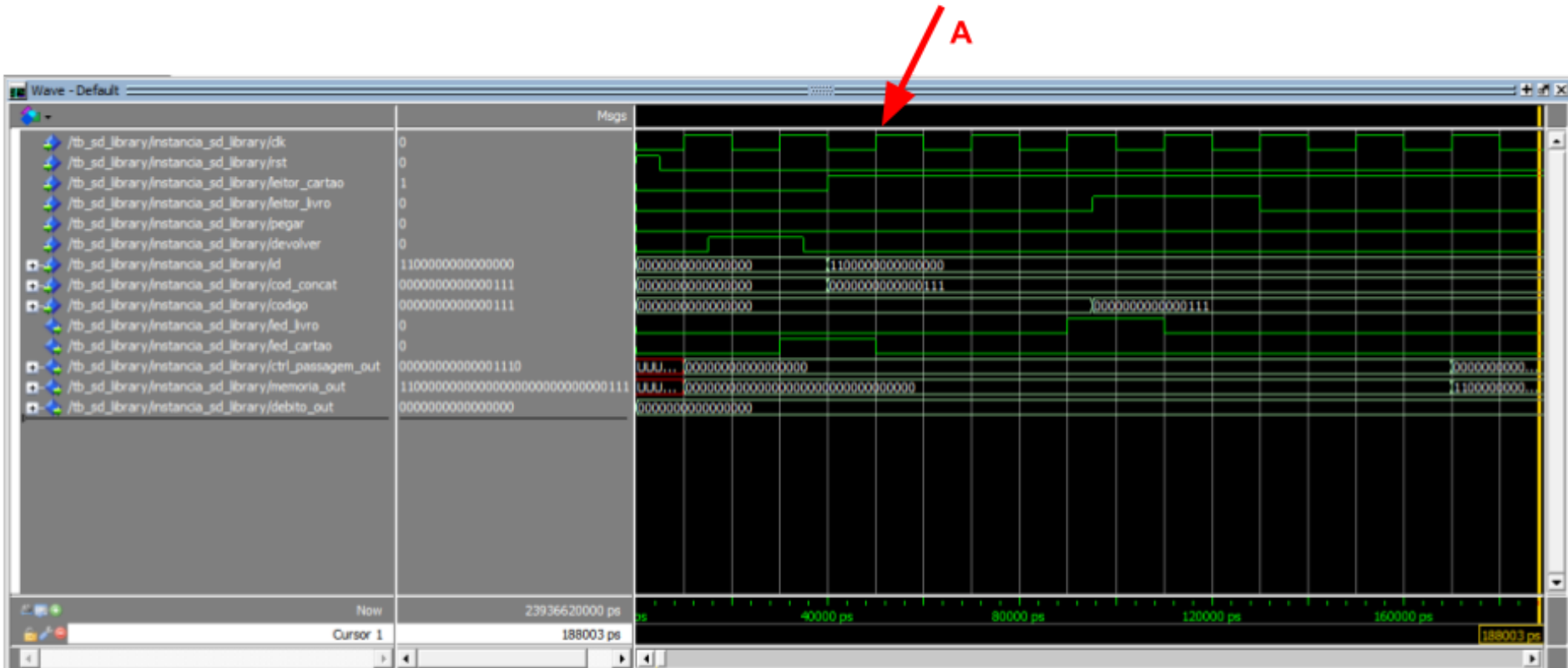
#### 4. Estado *VerificaDébito*

Na borda de subida de clock seguinte **(A)**, a FSM passa para o estado *VerificaDébito*, em que o código armazenado no cartão do aluno, correspondente à entrada *cód\_concat*, é comparado a um vetor de zeros para verificar se ele está em débito (os dois são iguais) ou não (os dois são diferentes). Nesse caso, nota-se que o código concatenado é diferente de um vetor de zeros, indicando que o aluno apresenta débito na biblioteca.



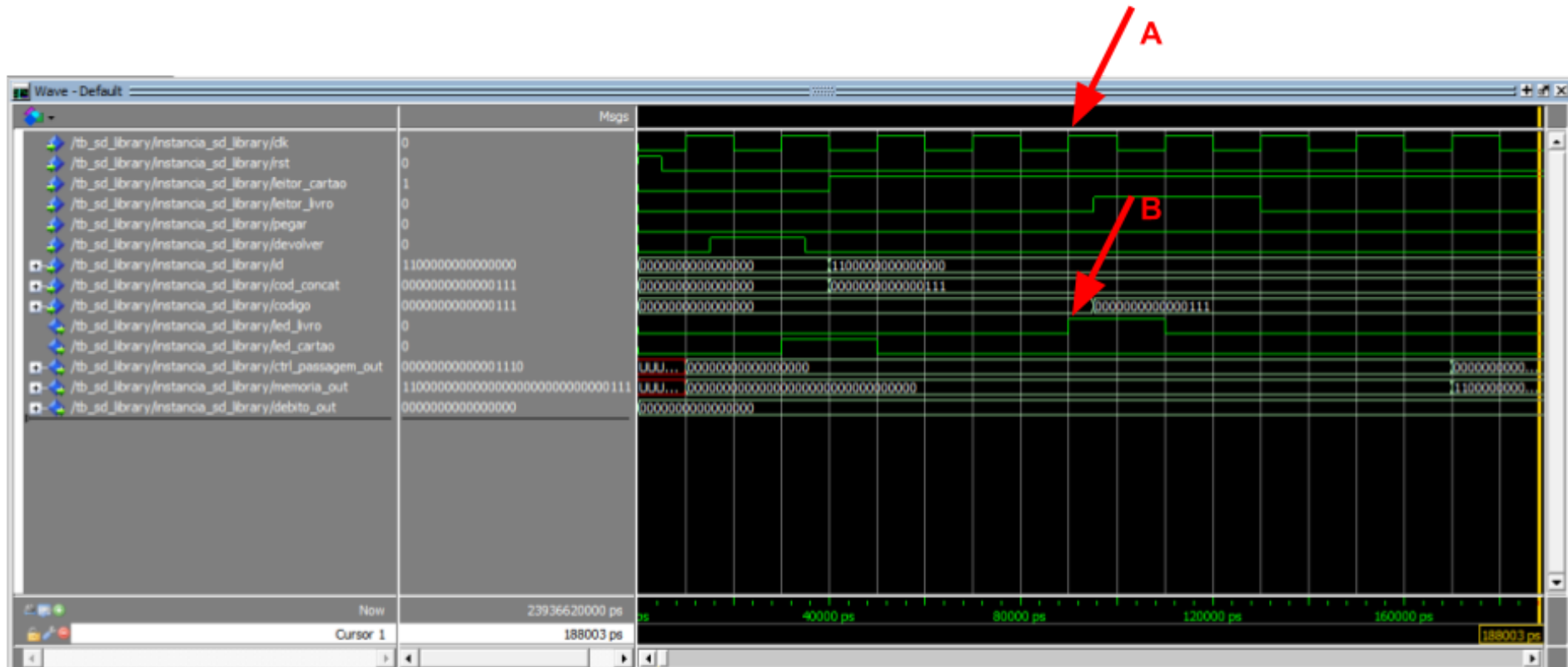
## 5. Estado *LêCódigo*

Na borda seguinte de subida do sinal de clock (A), como o aluno escolheu devolver um livro e apresenta débito, o sistema passa para o estado *LêCódigo*. Nesse estado, o LED do leitor de códigos é colocado em nível lógico alto (B), indicando que o aluno deve aproximar dele o livro que deseja devolver.




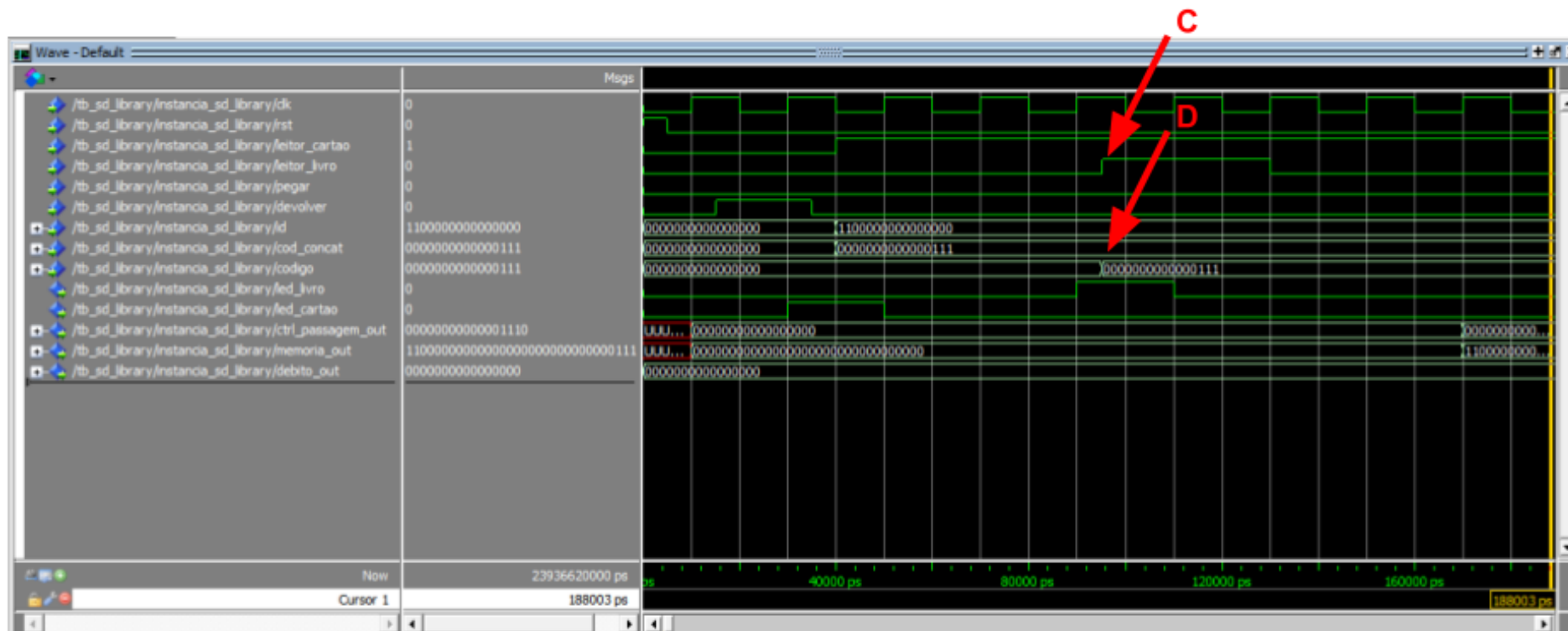Ainda nesse estado, simulamos a situação em que o aluno viu o LED do leitor de códigos aceso e aproximou o livro dele, colocando a entrada *leitor\_livro* em nível lógico alto **(C)** e fazendo o código do livro que o aluno está tentando devolver aparecer na entrada *código* **(D)**.



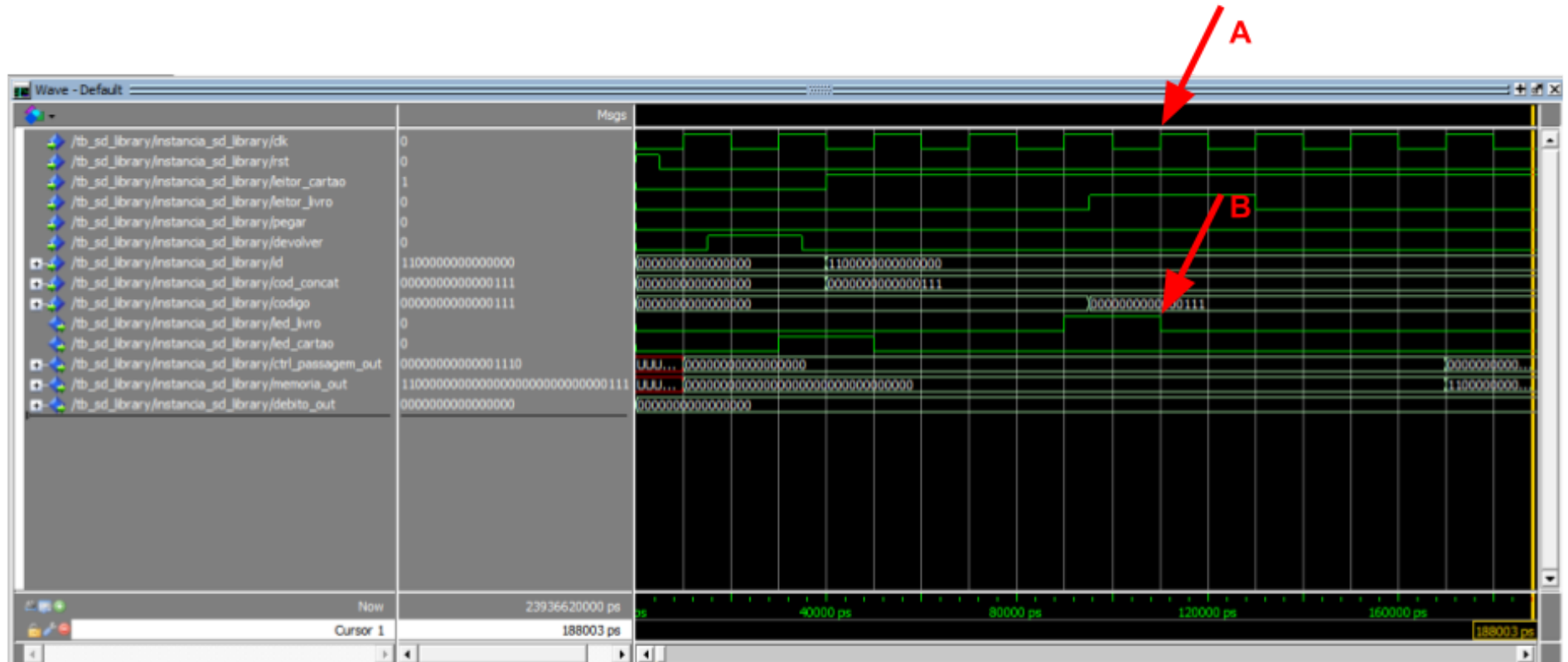
## 6. Estado *ArmazenaCódigo*

Na borda seguinte de subida do clock (A), o sistema passa para o estado *ArmazenaCódigo*, desligando o LED do leitor de livros (B) (o que indica que o aluno já pode afastar o livro do leitor).


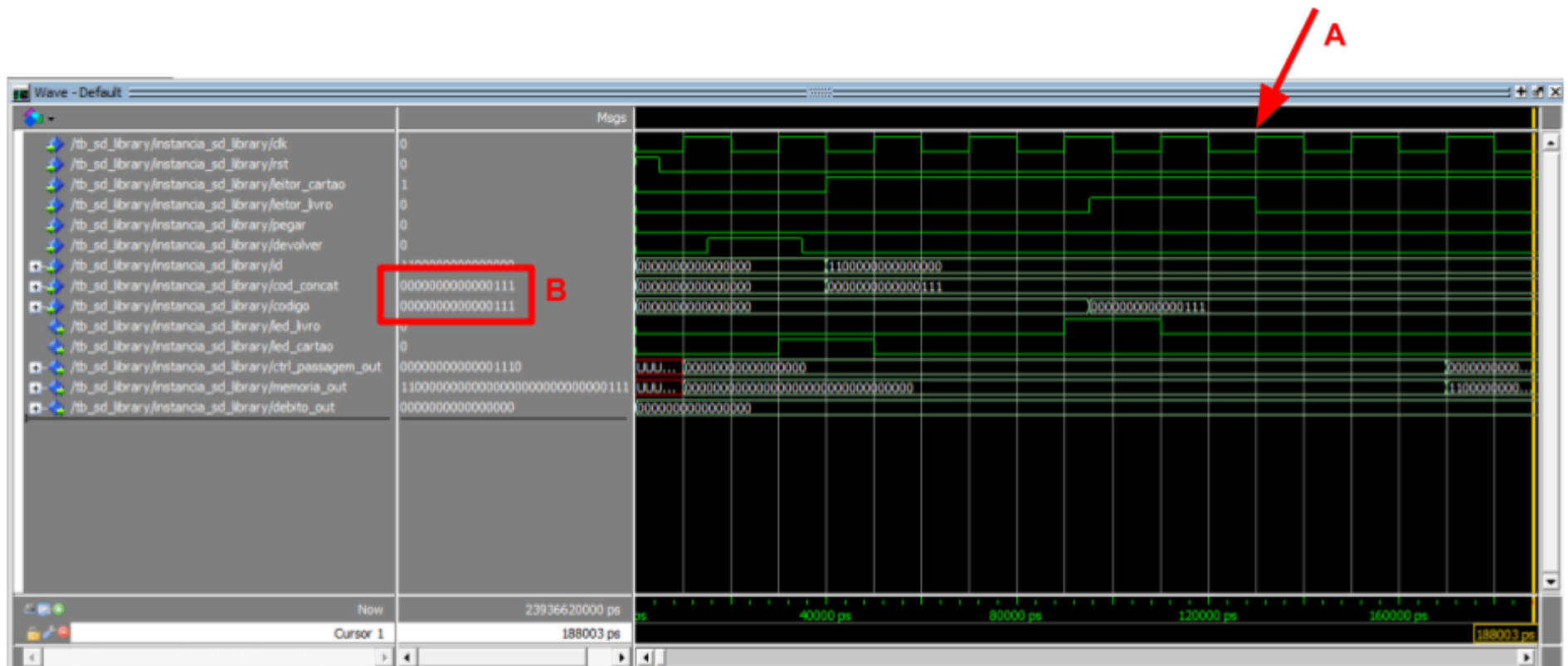
## 7. Estado *UsaCódigo*

Na próxima borda de subida do clock (A), o sistema passa para o estado *UsaCódigo*, em que o código do livro lido é comparado ao código concatenado lido do cartão do aluno para verificar se ele está tentando devolver o livro correto. Nota-se, por (B) que os códigos, nesse caso, são iguais, então o aluno poderá devolver o livro que carrega em mãos.





## 8. Estado *DevolveLivro*

Como o aluno escolheu devolver um livro e carrega o livro correto, a FSM passa para o estado *DevolveLivro* na borda de subida de clock seguinte (A). Nesse estado, o débito do aluno é quitado, armazenando na memória do seu cartão o seu número de identificação (*id*) concatenado a um vetor de zeros, como pode-se ver na saída *memória* (B). Além disso, o sistema envia para os portais antifurtos um sinal indicando que o livro devolvido não pode sair da biblioteca, concatenando ao código desse livro um ‘o’, como pode-se ver na saída *ctrl\_passagem* (C). Com isso, o aluno consegue devolver com sucesso o livro que devia e conclui-se o funcionamento do sistema.

